

Musterlösung

1. Aufgabe

$$1.1) \quad \underline{u}_E(t) = \hat{u}_1 \cos(\omega t + \varphi_0) \quad ; \quad \hat{u}_1 = \sqrt{2} \cdot 10 \text{ V} = 14,14 \text{ V}$$

$$\Rightarrow \underline{u}_E = \frac{\hat{u}_1}{\sqrt{2}} e^{j\varphi_0} = \underline{10 \text{ V} e^{j45^\circ}}$$

$$= \frac{\hat{u}_1}{\sqrt{2}} (\cos \varphi_0 + j \sin \varphi_0) = 10 \text{ V} (\cos 45^\circ + j \sin 45^\circ)$$

$$= 10 \text{ V} \left(\frac{1}{2} \sqrt{2} + j \frac{1}{2} \sqrt{2} \right)$$

$$= \underline{\underline{5 \text{ V} \cdot \sqrt{2} (1 + j)}}$$

$$1.2) \quad \underline{u}_{AB} = \underline{u}_2 - \underline{u}_4$$

$$= \frac{R}{R+R} \underline{u}_E - \frac{R_x}{R_x + \frac{1}{j\omega C}} \underline{u}_E$$

$$= \frac{1}{2} \underline{u}_E - \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega C R_x}} \underline{u}_E$$

$$= \frac{1}{2} \underline{u}_E - \frac{j\omega C R_x}{1 + j\omega C R_x} \underline{u}_E$$

$$= \left(\frac{1}{2} - \frac{j\omega C R_x}{1 + j\omega C R_x} \right) \underline{u}_E$$

$$= \frac{1 + j\omega C R_x - 2(j\omega C R_x)}{2(1 + j\omega C R_x)} \underline{u}_E$$

$$= \frac{1 - j\omega C R_x}{2(1 + j\omega C R_x)} \underline{u}_E$$

$$= \underline{\underline{\frac{1}{2} \frac{1 - j\omega C R_x}{1 + j\omega C R_x} \underline{u}_E}}$$

Konstanter Allpass (vgl. Tabelle mit Bodediagrammen)

$$\begin{aligned}
 \varphi_{U_{AB}} &= \arctan\left(\frac{-\omega C R_x}{1}\right) - \arctan\left(\frac{\omega C R_x}{1}\right) + \varphi_0 \\
 &= -\arctan(\omega C R_x) - \arctan(\omega C R_x) + \varphi_0 \\
 &= \underline{\underline{-2 \arctan(\omega C R_x) + \varphi_0}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1.3) \quad \underline{U_{AB}} &= \frac{1}{2} \frac{1 - j\omega C R_x}{1 + j\omega C R_x} \underline{U_E} \\
 &= \left| \frac{1}{2} \frac{1 - j\omega C R_x}{1 + j\omega C R_x} \underline{U_E} \right| \cdot e^{j\varphi_{U_{AB}}} \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \underbrace{\left| \frac{1 - j\omega C R_x}{1 + j\omega C R_x} \right|}_{= 1} |\underline{U_E}| \cdot e^{j\varphi_{U_{AB}}} \\
 &= \frac{1}{2} \cdot 10 \text{ V} \cdot e^{j(-2 \arctan(2\pi f \cdot 680 \text{ nF} \cdot 4,7 \text{ k}\Omega) + 45^\circ)} \\
 &= 5 \text{ V} \cdot e^{j(-45^\circ)} \\
 \Rightarrow \underline{\underline{|\underline{U_{AB}}| = 5 \text{ V}}} \quad , \quad \underline{\underline{\varphi_{U_{AB}} = -45^\circ}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1.4) \quad \underline{I_1} &= \frac{\underline{U_E}}{R + R} = \frac{10 \text{ V} \cdot e^{j45^\circ}}{2 \text{ k}\Omega} = \underline{\underline{5 \text{ mA} \cdot e^{j45^\circ}}} \\
 \underline{I_2} &= \frac{\underline{U_4}}{R_x} = \frac{j\omega C R_x}{1 + j\omega C R_x} \underline{U_E} \cdot \frac{1}{R_x} \\
 &= \frac{j\omega C (1 - j\omega C R_x)}{1 + (\omega C R_x)^2} \underline{U_E} \\
 &= \frac{\omega^2 C^2 R_x + j\omega C}{1 + (\omega C R_x)^2} \underline{U_E} \\
 &= \frac{(2\pi f)^2 C^2 R_x + j\omega C}{1 + (2\pi f \cdot C \cdot R_x)^2} \underline{U_E} \\
 &= \frac{(2\pi \cdot 50 \cdot \frac{1}{3})^2 \cdot (680 \text{ nF})^2 \cdot 4,7 \text{ k}\Omega + j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot \frac{1}{3} \cdot 680 \text{ nF}}{1 + (2\pi \cdot 50 \cdot \frac{1}{3} \cdot 680 \text{ nF} \cdot 4,7 \text{ k}\Omega)^2} \underline{U_E}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{214,5 \cdot 10^{-6} \frac{1}{\Omega} + j 213,6 \cdot 10^{-6} \frac{1}{\Omega}}{2} \cdot 10V e^{j45^\circ} \\
&= 302,7 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{1}{\Omega} \cdot e^{j44,9^\circ} \quad 5V e^{j45^\circ} \\
&= 1,51 \text{ mA } e^{j89,9^\circ} \\
&\approx \underline{j 1,51 \text{ mA}}
\end{aligned}$$

anderer Weg: $\underline{U}_4 = -\underline{U}_{AB} + \underline{U}_2$ berechnen (einfacher)


dann $\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_4}{R_x}$ berechnen

$$\begin{aligned}
\underline{I} &= \underline{I}_1 + \underline{I}_2 \\
&= 5 \text{ mA } e^{j45^\circ} + j 1,51 \text{ mA} \\
&= \underline{3,53 \text{ mA} + j 5,04 \text{ mA}} = 6,15 \text{ mA } e^{j55^\circ}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
1.5) \quad \underline{U}_4 &= R_x \underline{I}_2 \\
&= 4,7 k\Omega \cdot j 1,51 \text{ mA} \\
&= \underline{j 7,1 V}
\end{aligned}$$

$$\underline{U}_1 = \frac{1}{2} \underline{U}_E = 5V e^{j45^\circ} = \underline{U}_2$$
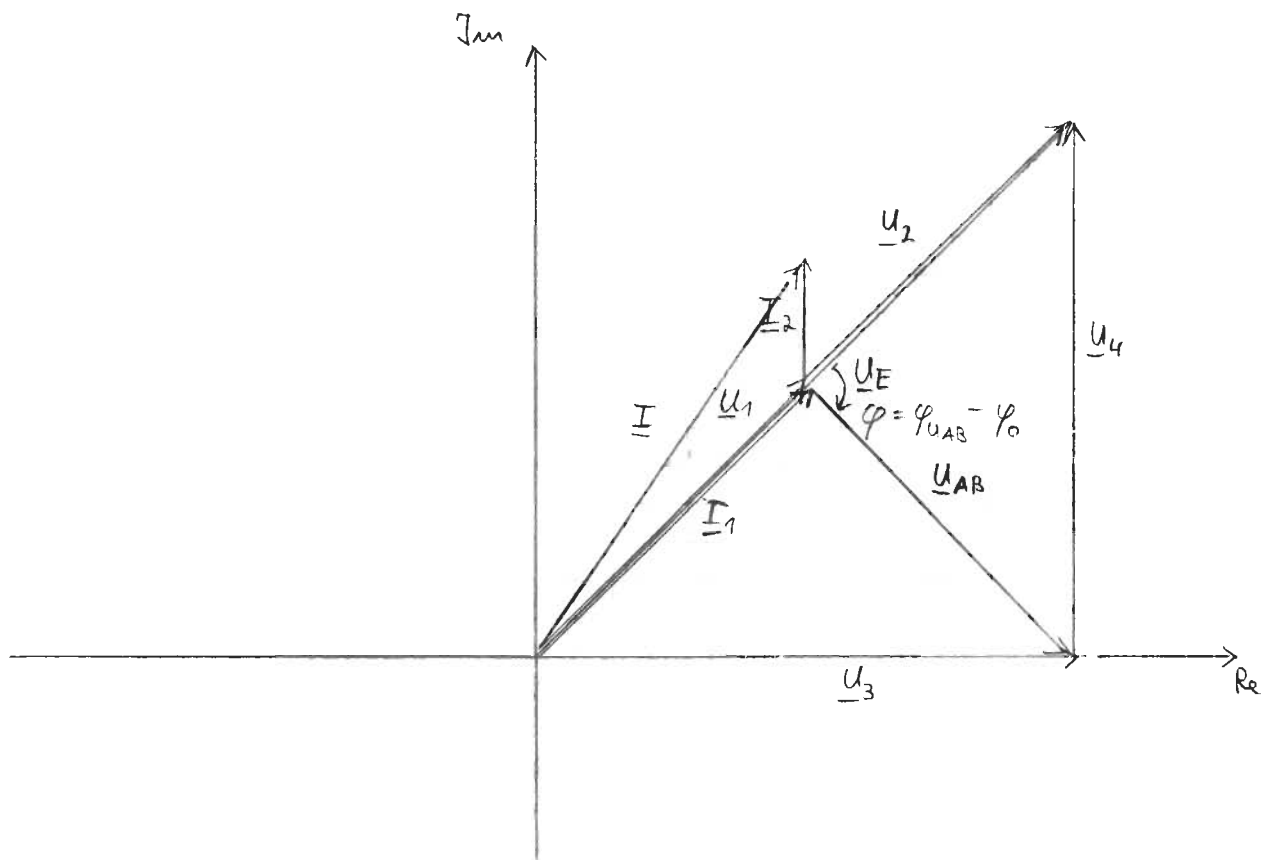
$$\begin{aligned}
\underline{U}_3 &= \frac{1}{j\omega C} \cdot \underline{I}_2 = \frac{1}{j(2\pi \cdot 50 \cdot \frac{1}{3} \cdot 680 \text{ nF})} \cdot j 1,51 \text{ mA} \\
&= 7,07 V \approx \underline{7,1 V}
\end{aligned}$$



1.6) $\varphi = \varphi_{U_{AB}} - \varphi_0$ (vgl. Aufg. 1.2)

$= -2 \arctan(\omega C R_x)$

für $R_x \rightarrow 0$

$\rightarrow \varphi = 0$

für $R_x \rightarrow \infty$

$\Rightarrow \varphi = -90^\circ \cdot 2 = -180^\circ$

2. Aufgabe

$$2.1) \quad \underline{A_1}(j\omega) = \frac{U_1}{U_E} = \frac{R_1}{R_1 + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega C R_1}} = \frac{j\omega C R_1}{1 + j\omega C R_1}$$

$$\underline{A_2}(j\omega) = \frac{U_2}{U_1} = 1$$

$$\underline{A_3}(j\omega) = \frac{U_3}{U_2} = - \frac{1}{j\omega R_2 C_2}$$

$$\underline{A_4}(j\omega) = \frac{R_3}{R_3 + j\omega L} = \frac{1}{1 + j\omega \frac{L}{R_3}}$$

$$2.2) \quad \underline{A_1}(j\omega) = \frac{j\omega C R_1}{1 + j\omega C R_1} = \frac{j \frac{\omega}{\omega_{g1}}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_{g1}}} = \frac{j \frac{2\pi f}{2\pi f_{g1}}}{1 + j \frac{2\pi f}{2\pi f_{g1}}}$$

$$= \frac{j \frac{f}{f_{g1}}}{1 + j \frac{f}{f_{g1}}}$$

$$f_{g1} = \frac{\omega_{g1}}{2\pi} = \frac{1}{T_1 \cdot 2\pi} = \frac{1}{2\pi R_1 C}$$

$$\Rightarrow R_1 = \frac{1}{2\pi C f_{g1}} = \frac{1}{2\pi \cdot 1\mu F \cdot 100 \text{ Hz}} = 1591 \Omega$$

$$\underline{R_1 \approx 16 \text{ k}\Omega}$$

$$\underline{A_4}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega \frac{L}{R_3}} = \frac{1}{j \frac{\omega}{\omega_{g4}}}$$

$$\Leftrightarrow \omega_{g4} = \frac{1}{T_4} = \frac{R_3}{L} = 2\pi f_{g4}$$

$$\Rightarrow f_{g4} = \frac{1}{2\pi T_4} = \frac{1}{2\pi \frac{L}{R_3}}$$

$$\Rightarrow R_3 = 2\pi f_{g4} L = 2\pi \cdot 1592 \frac{1}{s} \cdot 1 \text{ mH} = \underline{\underline{10 \Omega}}$$

$$\begin{aligned}
 2.3) \quad \underline{A}(j\omega) &= \frac{j\omega CR_1}{1 + j\omega CR_1} \cdot 1 \cdot \frac{-1}{j\omega R_2 C_2} \cdot \frac{1}{1 + j\omega \frac{L}{R_3}} \\
 &= \frac{j \frac{\omega}{\omega_{g1}}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_{g1}}} \cdot 1 \cdot \frac{-1}{j\omega \underbrace{R_2 C_2}_{T_3}} \cdot \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_{g4}}} \\
 \underline{A}(jf) &= \frac{j \frac{2\pi f}{2\pi f_{g1}}}{1 + j \frac{2\pi f}{2\pi f_{g1}}} \cdot 1 \cdot \frac{-1}{j \frac{2\pi f}{2\pi f_{g3}}} \cdot \frac{1}{1 + j \frac{2\pi f}{2\pi f_{g4}}} \\
 &= \frac{j \frac{f}{f_{g1}}}{1 + j \frac{f}{f_{g1}}} \cdot 1 \cdot \frac{-1}{j \frac{f}{f_{g3}}} \cdot \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_{g4}}}
 \end{aligned}$$

$$\text{mit } 2\pi f_{g3} = \frac{1}{T_3} = \frac{1}{R_2 C_2}$$

$$\Rightarrow f_{g3} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2}$$

$$= \frac{1}{2\pi \cdot 160 \Omega \cdot 1 \mu\text{F}}$$

$$= 994,7 \text{ Hz}$$

$$\approx \underline{\underline{1000 \text{ Hz}}}$$

$$2.4) \quad \underline{A}(jf) \Big|_{f \rightarrow 0} = \frac{j \frac{f}{f_{g1}}}{1 + j \frac{f}{f_{g1}}} \cdot 1 \cdot \frac{-1}{j \frac{f}{f_{g3}}} \cdot \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_{g4}}} \Big|_{f \rightarrow 0}$$

vernachlässigbar gegenüber „1“

$$= - \frac{j \frac{f}{f_{g1}}}{j \frac{f}{f_{g3}}} = - \frac{f_{g3}}{f_{g1}} \cdot \frac{f}{f} = - \frac{f_{g3}}{f_{g1}}$$

$$= - \frac{994,7 \text{ Hz}}{100 \text{ Hz}} \approx -10 = 10 e^{j180^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{dB} \Big|_{f \rightarrow 0} = 20 \log(|-10|) = 20, \quad \varphi(f \rightarrow 0) = 180^\circ$$

$$A(jf) \Big|_{f \rightarrow \infty} = \frac{j \frac{f}{f_{g1}}}{1 + j \frac{f}{f_{g1}}} \cdot 1 \cdot \frac{-1}{j \frac{f}{f_{g3}}} \cdot \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_{g4}}} \Big|_{f \rightarrow \infty}$$

„1“ in Summenausdruck vernachlässigbar

$$= 1 \cdot 1 \cdot \frac{-1}{j \frac{f}{f_{g3}}} \cdot \frac{1}{j \frac{f}{f_{g4}}} \Big|_{f \rightarrow \infty}$$

$$= \frac{-1}{j^2 \frac{f}{f_{g3}} \frac{f}{f_{g4}}} \Big|_{f \rightarrow \infty} = \frac{-1}{-1} \frac{f_{g3} \cdot f_{g4}}{f^2} \Big|_{f \rightarrow \infty}$$

$$= 0$$

$$\Rightarrow \frac{\alpha}{dB} \Big|_{f \rightarrow \infty} = -\infty, \quad \varphi(f \rightarrow \infty) = 0^\circ$$

25) siehe Diagramm

$$f_{g4} = 1592 \text{ Hz} \Rightarrow \log\left(\frac{1592 \text{ Hz}}{1000 \text{ Hz}}\right) \cdot 3,75 \text{ cm}$$


$\therefore 0,75 \text{ cm}$ nach rechts von „1000“ auftragen

$$\varphi_3(jf) = \angle \left\{ \frac{-1}{j \frac{f}{f_{g3}}} \right\}$$

$$= \angle \left\{ \frac{j}{\frac{f}{f_{g3}}} \right\}$$

$$\Rightarrow \varphi_3 = 90^\circ$$

zu 25 und 26)

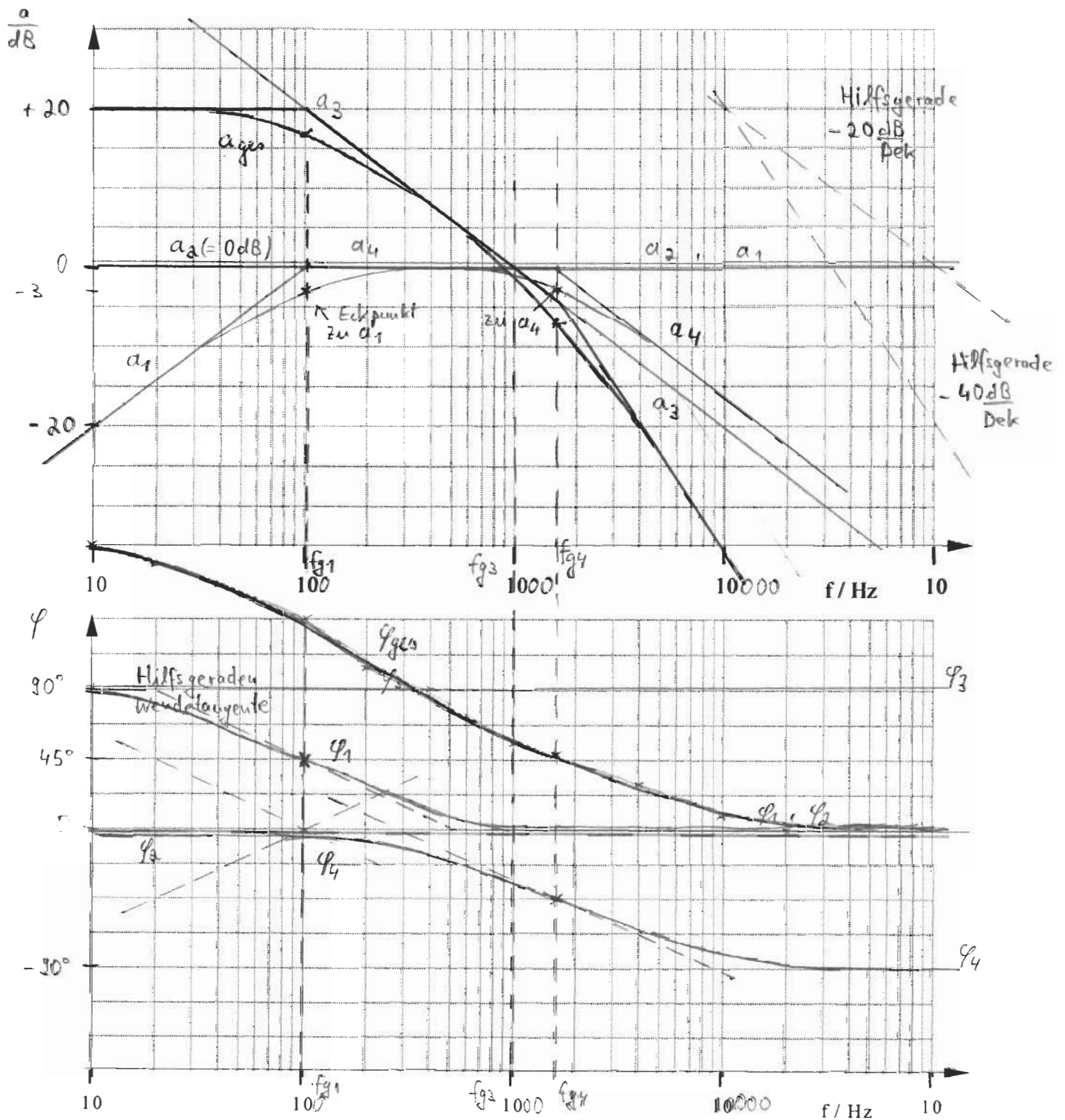

2.7) Beim Tausch von A_1 und A_4 in der Filterschaltung ändert sich die Gesamtübertragungsfunktion $A(j\omega)$ nicht.

Grund: Keine Beeinflussung der anderen Glieder

Beim Tausch von A_2 und A_3 würde sich die Gesamtübertragungsfunktion ändern.

Grund: Der Widerstand R_2 von A_3 würde mit dem Hochpass A_1 einen belasteten Spannungsteiler bilden. Damit müsste die Übertragungsfunktion A_1 neu berechnet werden.

3. Aufgabe

$$3.1) \quad u(t) = \hat{u} \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$\Rightarrow \underline{u} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} e^{-j\frac{\pi}{2}} = \frac{5V}{\sqrt{2}} (-j) \\ = -j \frac{5}{\sqrt{2}} V = -j 3,53 V$$

$$i(t) = \hat{i} \cos(\omega t - \frac{\pi}{4})$$

$$\Rightarrow \underline{i} = \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} e^{-j\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} A \left(\frac{1}{2}\sqrt{2} - j \frac{1}{2}\sqrt{2} \right) \\ = \frac{1}{2}\sqrt{2} (1-j) A \quad (= 1 A e^{-j\frac{\pi}{4}})$$

$$\underline{S} = \underline{u} \cdot \underline{i}^* = -j \frac{5}{\sqrt{2}} V \cdot \left(\frac{1}{2}\sqrt{2} (1-j) A \right)^* \\ = -j \frac{5}{\sqrt{2}} V \cdot \frac{1}{2}\sqrt{2} (1+j) A \\ = -j \frac{5}{2} V (1+j) A = \left(\frac{5}{2} - j \frac{5}{2} \right) VA$$

$$3.2) \quad P = \operatorname{Re}\{\underline{S}\} = 2,5 W$$

$$Q = \operatorname{Im}\{\underline{S}\} = -2,5 VA$$

$$3.3) \quad \underline{i} = \underline{i}_R + \underline{i}_L$$

Es gilt außerdem:

$$\underline{u}_{RL} = R \underline{i}_R \quad \text{sonst} \quad \underline{u}_{RL} = \underbrace{j\omega L}_{= R} \underline{i}_L$$

$$\text{mit } R = \omega L$$

Stromaufteilung gemäß Admittanz

$$\frac{\underline{i}_R}{\underline{i}_L} = \frac{\frac{1}{R}}{\frac{1}{j\omega L}} \quad \text{bzw.} \quad \underline{i}_R = \frac{\underline{Y}_R}{\underline{Y}_R + \underline{Y}_L} \underline{i} \\ = \frac{\frac{1}{R}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L}} \underline{i}$$


mit $R = j\omega L$

$$\underline{I}_R = \frac{\frac{1}{R}}{\frac{1}{R} - j\frac{1}{R}} \underline{I} = \frac{1}{1-j} \underline{I} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j(-\arctan(-1))} \underline{I}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j45^\circ} 1 \text{ A } e^{-j45^\circ} = \underline{\underline{\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ A}}}$$

$$\underline{I}_L = |\underline{I}_R| \cdot e^{-j90^\circ} = \underline{\underline{-j \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ A}}}$$


3.4)

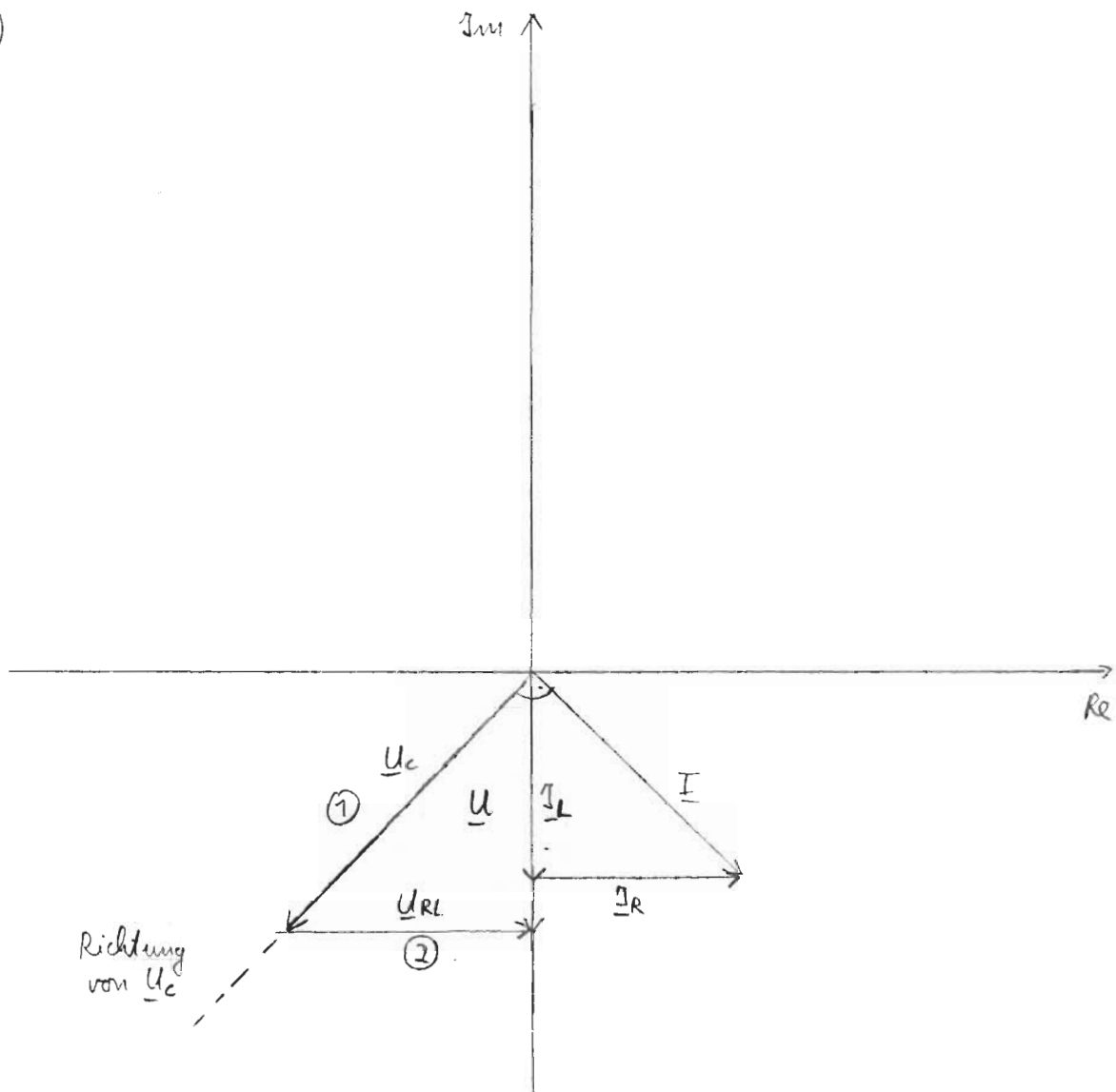

$$\underline{U}_C = \frac{1}{j\omega C} \underline{I} \Rightarrow \underline{U}_C \text{ f\"ur } \underline{I} \text{ um } 90^\circ \text{ nach } \textcircled{1}$$

$\underline{U}_{RL}$ in Phase mit $\underline{I}_R$ $\textcircled{2}$; au\sserdem gilt $\underline{U}_C + \underline{U}_{RL} = \underline{U}$

3.5)

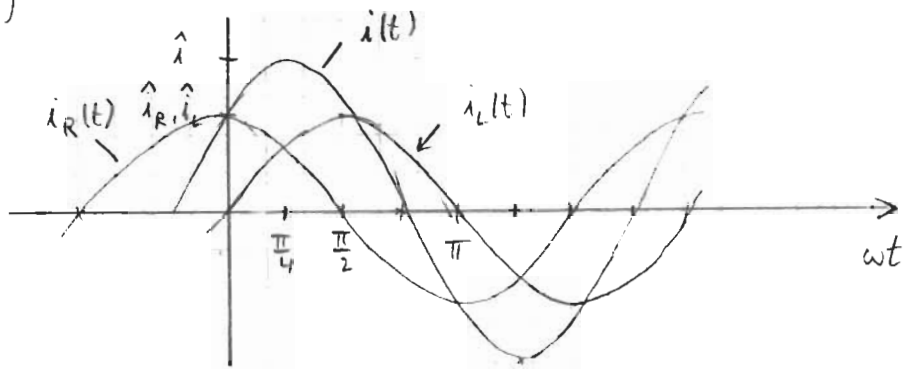

$$i_R(t) = |\underline{I}_R| \cdot \sqrt{2} \cos(\omega t) = 1 \text{ A} \cos \omega t$$

$$i_L(t) = 1 \text{ A} \cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) = 1 \text{ A} \sin \omega t$$

3.6)

$$R = \frac{U_{RL}}{I_R} = \frac{U}{I_R} = \frac{\frac{5}{\sqrt{2}} \text{ V}}{\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ A}} = \underline{\underline{5 \Omega}}$$

$$R = \omega L \Rightarrow L = \frac{R}{\omega} = \frac{5 \Omega}{1000 \cdot \frac{2}{5}} = \underline{\underline{5 \text{ mH}}}$$

$$\underline{U}_C = \frac{1}{j\omega C} \underline{I}_C \Rightarrow U_C = \frac{I_C}{\omega C}$$

$$\Rightarrow C = \frac{I_C}{\omega U_C} = \frac{5}{1000 \cdot \frac{5}{\sqrt{2}}} \quad | \quad U_C = \sqrt{2} U$$

$$= \frac{1 \text{ A}}{1000 \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{5}{\sqrt{2}} \text{ V}} = \underline{\underline{200 \mu\text{F}}}$$