

1. Aufgabe

$$u(t) = \sqrt{2} U \sin(\omega t)$$

- a) $\bar{u} = 0$, weil Flächen oberhalb und unterhalb der Kurve gleich groß

$$\begin{aligned} \text{b) } \overline{|u|} &= \frac{1}{T} \int_0^T |u| dt = \frac{1}{\omega T} \int_0^{2\pi} |u| d\omega t \quad (\text{mit } \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}) \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{\alpha}^{\pi} |\sqrt{2} U \sin(\omega t)| d\omega t + \int_{\pi+\alpha}^{2\pi} |\sqrt{2} U \sin \omega t| d\omega t \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sqrt{2} U \sin(\omega t) d\omega t \quad (\text{wegen } \pi\text{-Symmetrie}) \\ &= \frac{\sqrt{2} U}{\pi} (-\cos \omega t) \Big|_{\alpha}^{\pi} \\ &= \frac{\sqrt{2} U}{\pi} (-\cos \pi + \cos \alpha) \\ &= \frac{\sqrt{2} U}{\pi} (1 + \cos \alpha) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{|u|} &= \frac{\sqrt{2} \cdot 230 \text{ V}}{\pi} (1 + \cos 60^\circ) \\ &= 155,3 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } U_{\text{eff}} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt} \\ &= \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u^2(\omega t) d\omega t} \quad (\text{Integration über Winkel statt Integration über Zeit}) \\ &= \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} u^2(\omega t) d\omega t} \\ &= \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} (\sqrt{2} U \sin \omega t)^2 d\omega t} \\ &= \sqrt{\frac{1}{\pi} 2 \cdot U^2 \int_{\alpha}^{\pi} \sin^2(\omega t) d\omega t} \end{aligned}$$

mit $\sin^2 x = \frac{1}{2} (1 - \cos 2x)$

$$\Rightarrow U_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{2U^2}{\pi} \cdot \int_{\alpha}^{\pi} \frac{1}{2} (1 - \cos 2\omega t) d\omega t}$$

$$= \sqrt{\frac{U^2}{\pi} \left(\omega t - \frac{\sin 2\omega t}{2} \right) \Big|_{\alpha}^{\pi}}$$

$$= \sqrt{\frac{U^2}{\pi} \left(\pi - 0 - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2} \right)}$$

$$= U \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}}$$


$$U_{\text{eff}} = 230 \text{ V} \sqrt{1 - \frac{60^\circ}{180^\circ} + \frac{\sin(2 \cdot 60^\circ)}{2\pi}}$$

$$= 206,3 \text{ V}$$


d) $\bar{u}, |\bar{u}|, U_{\text{eff}} \neq f(f)$, keine Abhängigkeit von Frequenz!
(siehe Formeln)

ohmscher Verbraucher: egal ob 50 Hz oder 60 Hz Netz aufgenommenener Strom $I \sim U$

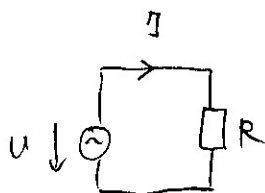ohmsch-induktiver Verbraucher: andere Frequenz $\Rightarrow X_L = \omega L$ ändert sich, Stromaufnahme trotz gleicher Spannung anders



$$I \neq f(f)$$

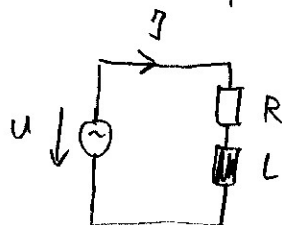

$$I = f(f)$$

(weil X_L anders)


2. Aufgabe

$$u_A(t) = \sqrt{2} \, 5V \cos(\omega t - 180^\circ)$$

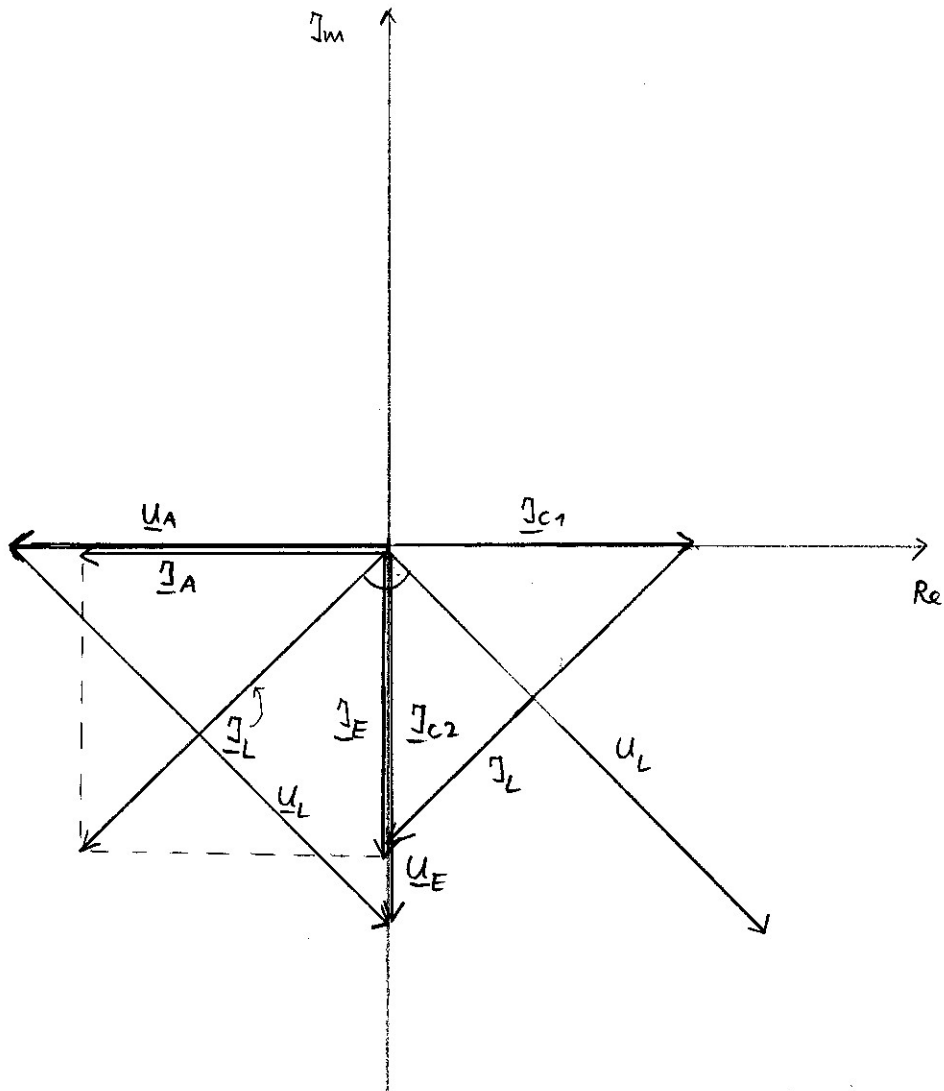a) $u_A(t) = \sqrt{2} \, 5V (-1) \cos(\omega t)$

$$\underline{U}_A = 5V e^{+j180^\circ} = -5V \text{ (Effektivwertzeiger!)}$$

$\Rightarrow U_A \hat{=} 5 \text{ cm, Zeiger nach links}$



$$b) \quad \underline{Z}_{C1} = \frac{1}{j\omega C_1} = \frac{1}{j 2\pi 1591,55 \cdot \frac{1}{5} \cdot 80 \mu F}$$

$$= \frac{1}{j} 1,25 \Omega = -j 1,25 \Omega$$

$$\underline{Z}_{C2} = \underline{Z}_{C1}$$

$$\underline{Z}_L = j\omega L$$

$$= j 2\pi 1591,55 \cdot \frac{1}{5} \cdot 0,125 \text{ mH}$$

$$= j 1,25 \Omega$$

$$c) \quad \underline{I}_A = \frac{\underline{U}_A}{R} = \frac{-5V}{1,25 \Omega} = -4 A$$

$$d) \quad \underline{I}_{C2} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{Z}_{C2}} = \frac{-5V}{-j 1,25 \Omega} = + \frac{4 A}{j} = -j 4 A$$

$$e) \quad \underline{I}_L = \underline{I}_A + \underline{I}_{C2}$$

$$= -4 A - j 4 A = -4 A (1 + j)$$

$$= -4 A \cdot \sqrt{2} e^{j 45^\circ}$$

$$= \sqrt{2} \cdot 4 A \cdot e^{-j 135^\circ}$$

$$= 5,65 A \cdot e^{-j 135^\circ}$$

$$i_L(t) = \sqrt{2} \cdot 5,65 A \cdot \cos(\omega t - 135^\circ)$$

$$= 8 A \cos(\omega t - 135^\circ)$$

$$f) \quad \underline{U}_L = j\omega L \underline{I}_L$$

$$= j 1,25 \Omega \cdot 5,65 A \cdot e^{-j 135^\circ}$$

$$= j 7,06 V e^{-j 135^\circ}$$

$$= 7,06 V e^{-j 45^\circ}$$

$$\begin{aligned}
 g) \quad \underline{U}_E &= \underline{U}_L + \underline{U}_A \\
 &= 7,06 \text{ V } e^{-j45^\circ} - 5 \text{ V} \\
 &= 7,06 \text{ V } (\cos(-45^\circ) + j \sin(-45^\circ)) - 5 \text{ V} \\
 &= 7,06 \text{ V } \cos 45^\circ - j 7,06 \text{ V } \sin 45^\circ - 5 \text{ V} \\
 &= 5 \text{ V} - 5 \text{ V} - j 5 \text{ V} \\
 &= -j 5 \text{ V}
 \end{aligned}$$

$\underline{U}_A$ eilt gegenüber $\underline{U}_E$ um 90° nach

$$\begin{aligned}
 h) \quad \underline{I}_E &= \underline{I}_L + \underline{I}_{C1} \\
 \text{mit } \underline{I}_{C1} &= \frac{\underline{U}_E}{\underline{Z}_{C1}} = \frac{-j 5 \text{ V}}{-j 1,25 \Omega} = 4 \text{ A}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \underline{I}_E &= -4 \text{ A} - j 4 \text{ A} + 4 \text{ A} \\
 &= -j 4 \text{ A}
 \end{aligned}$$

$$i) \quad P_R = R I_A^2 = \frac{U_A^2}{R} = \frac{(5 \text{ V})^2}{1,25 \Omega} = 20 \text{ W}$$

$P_{UE} = P_R$, weil L, C_1, C_2 keine Wirkleistung aufnehmen!

3. Aufgabe

$$a) \quad \underline{Z} = \underline{Z}_C \parallel (\underline{Z}_{L1} + R_1 + \underline{Z}_{L2})$$

$$\text{mit } \underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j2\pi 50 \text{ Hz} \cdot 10 \mu\text{F}} = -j 318,3 \Omega$$

$$\underline{Z}_L = \underline{Z}_{L1} + \underline{Z}_{L2}$$

$$= j\omega(L_1 + L_2) = j 2\pi 50 \text{ Hz} \cdot 150 \text{ mH}$$

$$R = 100 \Omega$$

$$\underline{Z} = \frac{\frac{1}{j\omega C} (R + j\omega(L_1 + L_2))}{\frac{1}{j\omega C} + R + j\omega(L_1 + L_2)}$$

$$= \frac{R + j\omega(L_1 + L_2)}{1 + j\omega CR + j^2 \omega^2 C(L_1 + L_2)}$$

$$= \frac{R + j\omega(L_1 + L_2)}{1 - \omega^2 C(L_1 + L_2) + j\omega CR}$$

$$b) \quad \underline{S} = \underline{U} \underline{I}^* \quad \text{mit } \underline{U} = U e^{-j45^\circ}$$

$$\underline{S} = \underline{U} \left(\frac{\underline{U}}{\underline{Z}} \right)^* = \frac{|\underline{U}|^2}{\underline{Z}^*}$$

$$\underline{S} = U^2 \cdot \left(\frac{1 - \omega^2 C(L_1 + L_2) + j\omega CR}{R + j\omega(L_1 + L_2)} \right)^*$$

$$= U^2 \cdot \frac{1 - \omega^2 C(L_1 + L_2) - j\omega CR}{R - j\omega(L_1 + L_2)}$$

$$c) \quad P = \operatorname{Re}\{\underline{S}\}$$

$$Q = \operatorname{Im}\{\underline{S}\}$$

$$\underline{S} = \frac{1 - \omega^2 C(L_1 + L_2) - j\omega RC}{R - j\omega(L_1 + L_2)} U^2 \quad \text{Konj. komplexer erweitern}$$

$$= \frac{[1 - \omega^2 C(L_1 + L_2) - j\omega RC][R + j\omega(L_1 + L_2)]}{R^2 + (\omega(L_1 + L_2))^2} U^2$$

$$= \frac{R(1 - \omega^2 C(L_1 + L_2)) - j\omega R^2 C + j\omega(L_1 + L_2)(1 - \omega^2 C(L_1 + L_2))}{R^2 + (\omega(L_1 + L_2))^2} U^2$$

$$+ \omega^2 RC(L_1 + L_2) U^2$$

$$= \underbrace{\frac{R}{R^2 + \omega^2(L_1 + L_2)^2} U^2}_P + j \underbrace{\frac{-\omega R^2 C + \omega(L_1 + L_2)(1 - \omega^2 C(L_1 + L_2))}{R^2 + \omega^2(L_1 + L_2)^2} U^2}_Q$$

$$d) \quad \text{Resonanzfrequenz} \Rightarrow Q = 0 \Leftrightarrow \operatorname{Im}\{\underline{Z}\} = 0$$

$$-\omega_R^2 R^2 C + \omega_R(L_1 + L_2)(1 - \omega_R^2 C(L_1 + L_2)) = 0$$

$$\omega_R \underbrace{(-R^2 C + (L_1 + L_2)(1 - \omega_R^2 C(L_1 + L_2)))}_{\stackrel{!}{=} 0} = 0$$

$$1 - \omega_R^2 C(L_1 + L_2) = \frac{R^2 C}{L_1 + L_2}$$

$$\omega_R^2 = \left(1 - \frac{R^2 C}{L_1 + L_2}\right) \frac{1}{L_1 + L_2}$$

$$f_R = \pm \frac{\omega_R}{2\pi} = \pm \frac{1}{2\pi} \sqrt{\left(1 - \frac{R^2 C}{L_1 + L_2}\right) \frac{1}{L_1 + L_2}}$$

positive Lösung $f_R > 0$
wählen