

Fortsetzung: $u_R(t) = R \cdot i_R(t)$


$$u_R(t) = \hat{u} \cdot \cos(\omega t + \varphi_u)$$

$$i_R(t) = \hat{i} \cdot \cos(\omega t + \varphi_i)$$

$$\underline{u}_R = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} e^{j\varphi_u}$$

$$\underline{i}_R = \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} e^{j\varphi_i}$$

$$\varphi_u = \varphi_i = \varphi$$

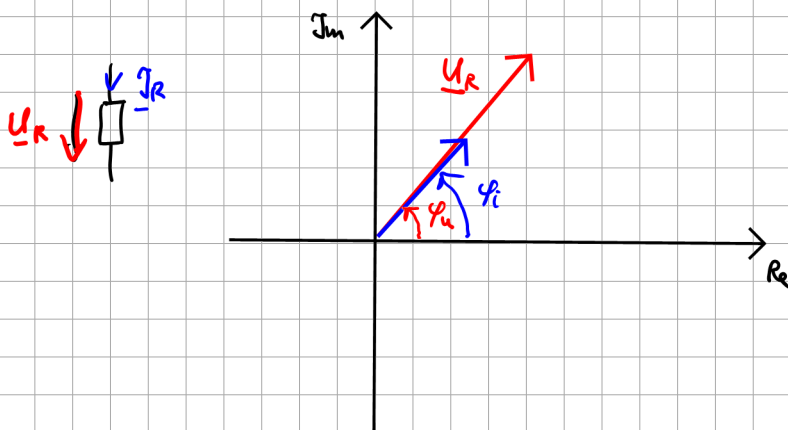

$$u_R(t) = R \cdot i_R(t)$$

$$\hat{u} \cdot \cos(\omega t + \varphi_u) = R \cdot \hat{i} \cdot \cos(\omega t + \varphi_i)$$

$$\frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} \cdot e^{j\varphi_u} = R \cdot \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} e^{j\varphi_i}$$


$$\varphi_u = \varphi_i$$

$$u \cdot e^{j\varphi_u} = R \cdot i \cdot e^{j\varphi_i}$$

$$\underline{u} = R \cdot \underline{i}$$

(gilt für Sinusfkt.)


Am Kondensator gilt im Zeitbereich

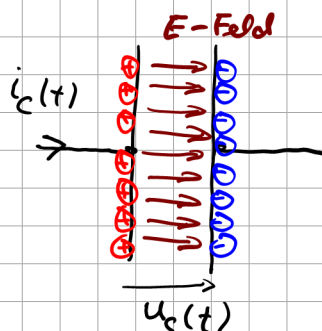

Im Kondensator gespeicherte Energie

$$W_c = \frac{1}{2} C \cdot U^2$$
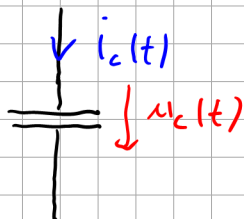
$$C = \frac{Q}{U} \Rightarrow U = \frac{1}{C} \cdot \underbrace{Q}_{\int i \cdot dt}$$




$$u_c(t) = \frac{1}{C} \int i_c(t) dt + U_0 \quad \text{gilt immer!}$$

$$[C] = \frac{As}{V} = \text{Farad} = F$$

$$i_c(t) = C \frac{du_c(t)}{dt} \quad \text{"CDU" gilt immer!}$$

$$\Rightarrow \int du_c(t) = \int \frac{1}{C} i_c(t) dt$$
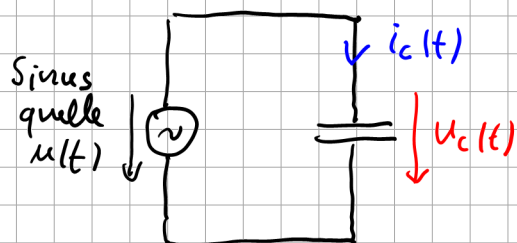
$$u_c(t) = \frac{1}{C} \int i_c(t) dt + \text{const.}$$



Sei: $u(t) = u_c(t) = \hat{u} \cdot \cos(\omega t + \varphi_u)$

$$\Rightarrow i_c(t) = C \cdot \frac{du_c(t)}{dt} = C \cdot \frac{d}{dt} (\hat{u} \cdot \cos(\omega t + \varphi_u))$$

$$= C \cdot \hat{u} \cdot (-\sin(\omega t + \varphi_u) \cdot \omega)$$


$$= -\omega C \cdot \hat{u} \sin(\omega t + \varphi_u)$$

$$\sin(x + 90^\circ) = \cos(x)$$

$$\sin(x) = \cos(x - 90^\circ)$$

$$= -\omega C \cdot \hat{u} \cos(\omega t + \varphi_u - 90^\circ)$$
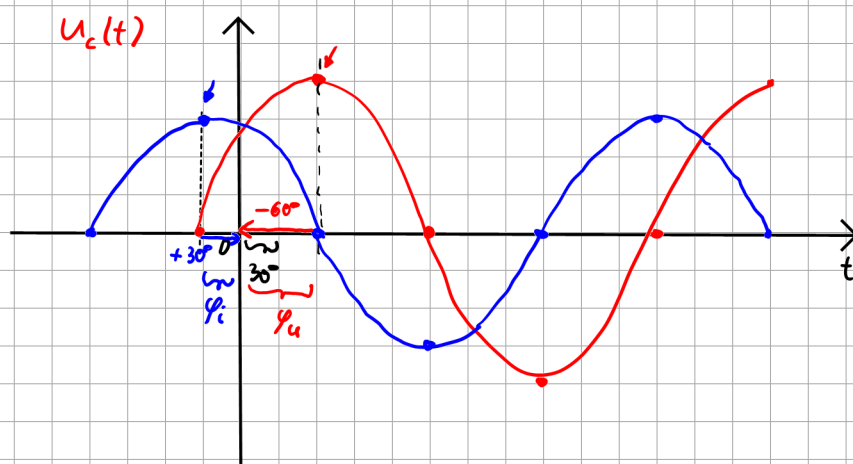
$$i_c(t) = \underbrace{+ \omega C \hat{u}}_{\hat{i}} \cos(\omega t + \varphi_u + \underbrace{90^\circ}_{\text{Vorzeichen}})$$




„Am Kondensator eilt der Strom vor.“

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = -60^\circ - 30^\circ = -90^\circ = -\frac{\pi}{2}$$

$$i_c(t) = \hat{i} \cdot \cos(\omega t + \varphi_i) = \omega C \hat{u} \cos(\omega t + \varphi_u + 90^\circ)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot e^{j\varphi_i} &= \frac{\omega C \hat{u}}{\sqrt{2}} e^{j(\varphi_u + 90^\circ)} \\ \underbrace{1 \cdot e^{j\varphi_i}}_{\underline{\hat{i}}} &= \omega C \underbrace{u \cdot e^{j\varphi_u}}_{\underline{\hat{u}}} \cdot \underbrace{e^{j90^\circ}}_j \\ \underline{\hat{i}} &= \omega C \cdot \underline{\hat{u}} \cdot j \\ \underline{\hat{i}} &= j \omega C \underline{\hat{u}} \end{aligned}$$

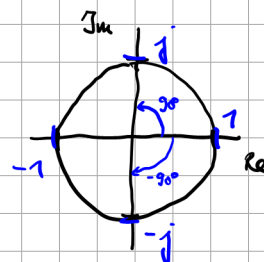

$$\Rightarrow \underline{\hat{u}}_c = \underbrace{\frac{1}{j\omega C}}_{\underline{Z}_c} \underline{\hat{i}}_c \quad (\text{gilt für Sinus})$$

„Impedanz“


Zur Erinnerung: an 

$$\underline{U}_R = R \cdot \underline{I}_R$$


$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}$$

$$|\underline{Z}_C| = \left| \frac{1}{j\omega C} \right| = \frac{|1|}{|j\omega C|} = \frac{1}{|j| \cdot \omega C} = \frac{1}{\omega C}$$

$$\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$$

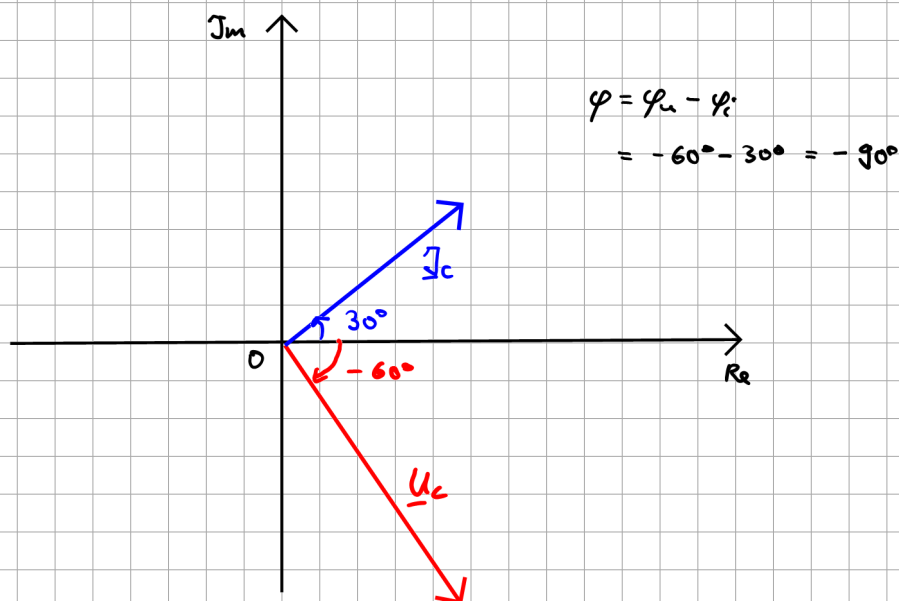

An der Spule gilt

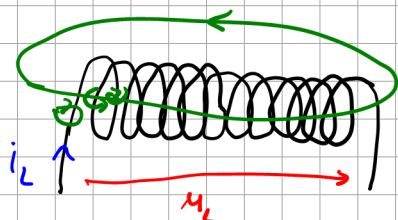

Wicklung

Magnetischer Energiespeicher

H magnet. Feldstärke

$$B = \mu \cdot H = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot H$$

↑
Flussdichte

Energie der Spule:


$$W_L = \frac{1}{2} L \cdot i^2$$

$$L = \frac{\psi}{i}$$

Induktivität

$$[L] = \frac{Vs}{A} = \text{Henry} = H$$

Schaltzeichen

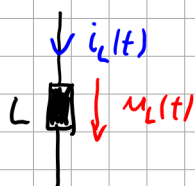

$$u_L(t) = L \cdot \frac{di_L(t)}{dt}$$

gilt immer!

$$u_L = L \cdot \dot{i}_L$$


$$\int di_L(t) = \int \frac{1}{L} u_L(t) dt$$

$$\Rightarrow i_L(t) = \frac{1}{L} \int u_L(t) dt + I_0$$


$$u_L(t) = L \cdot \frac{d i_L(t)}{dt}$$

$$\text{Sei: } i_L(t) = \hat{i} \cdot \cos(\omega t + \varphi_i)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow u_L(t) &= L \cdot \frac{d}{dt} (\hat{i} \cdot \cos(\omega t + \varphi_i)) \\ &= L \cdot \hat{i} (-\sin(\omega t + \varphi_i) \cdot \omega) \\ &= \omega \cdot L \cdot \hat{i} \cdot (-\sin(\omega t + \varphi_i)) \\ &= -\omega L \cdot \hat{i} \cos(\omega t + \varphi_i - 90^\circ) \\ &= \underbrace{\omega L \hat{i}}_{\hat{u}} \cos(\omega t + \underbrace{\varphi_i + 90^\circ}_{\varphi_u}) \end{aligned}$$

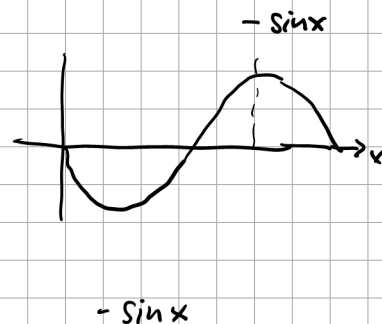
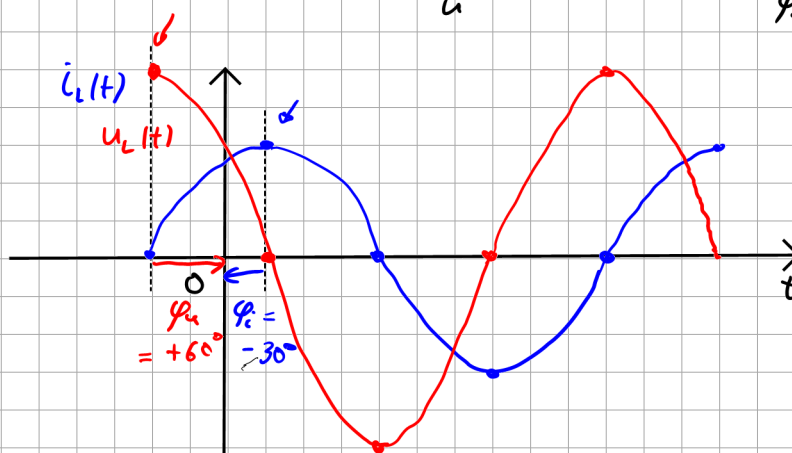
$$u_L(t) = \hat{u} \cdot \cos(\omega t + \varphi_u) = \underbrace{\omega L \hat{i}}_{\hat{u}} \cdot \cos(\omega t + \underbrace{\varphi_i + 90^\circ}_{\varphi_u})$$




$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = 60^\circ - (-30^\circ) = +90^\circ$$

„An Induktivitäten die Ströme sich verspäten“

$$\begin{aligned} u_L(t) &= \hat{u} \cos(\omega t + \varphi_u) = \omega L \hat{i} \cos(\omega t + \varphi_i + 90^\circ) \\ &\quad \downarrow \quad \quad \quad \downarrow \\ &\underbrace{u \cdot e^{j\varphi_u}}_{\underline{u}} = \omega L \underbrace{I \cdot e^{j\varphi_i}}_{\underline{I}} \cdot \underbrace{e^{j90^\circ}}_{j} \end{aligned}$$

$$\underline{U}_L = j\omega L \cdot \underline{I}_L$$


$\underline{Z}_L$ Impedanz der Spule

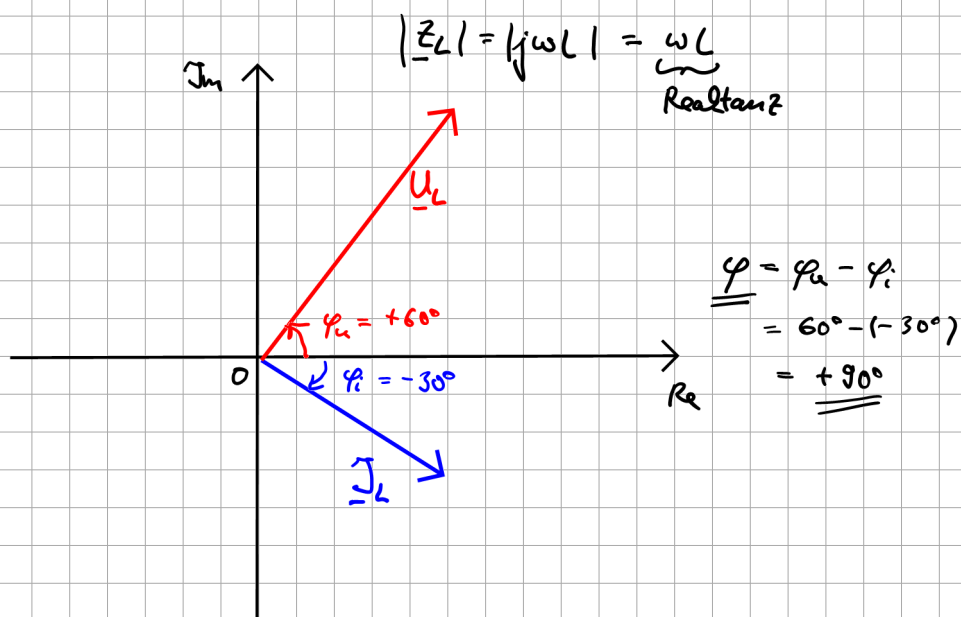

Wiederholung:


Zeitbereich

Frequenzbereich

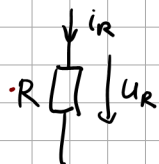



$$u_R(t) = R \cdot i_R(t)$$
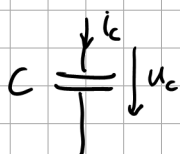
$$\underline{U}_R = R \cdot \underline{I}_R$$



$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$$
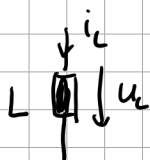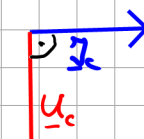
$$\underline{U}_C = \frac{1}{j\omega C} \cdot \underline{I}_C$$



$$u_L = L \cdot \frac{di_L(t)}{dt}$$

$$\underline{U}_L = j\omega L \cdot \underline{I}_L$$



$$\frac{1}{j} = -j$$

$$\frac{1}{j} = \frac{1}{e^{j\frac{\pi}{2}}} = e^{-j\frac{\pi}{2}} = -j$$