


$$R = 10 \Omega$$

$$C = 200 \mu F$$

$$L = 3 \text{ mH}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

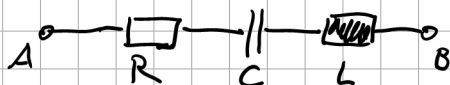Reihenschaltung: $\underline{Z}_{\text{ges}} = \underline{Z}_{AB}$



$$\underline{Z}_{AB} = \underline{Z}_R + \underline{Z}_C + \underline{Z}_L$$

$$= R + \frac{1}{j\omega C} + j\omega L$$

$$\frac{1}{j} = -j$$

$$= R - j \frac{1}{\omega C} + j\omega L$$


$$= R + j \left(-\frac{1}{\omega C} + \omega L \right)$$

$$= R + j \left(-\frac{1}{2\pi \cdot 50 \frac{1}{s} \cdot 200 \mu F} + 2\pi \cdot 50 \frac{1}{s} \cdot 3 \text{ mH} \right)$$

$$= 10 \Omega + j \left(-15,91 \frac{1}{\frac{1}{s} \frac{As}{V}} + 0,94 \frac{Vs}{As} \right)$$

$$\underline{Z}_{AB} = 10 \Omega - j 14,97 \Omega$$

Beispiel

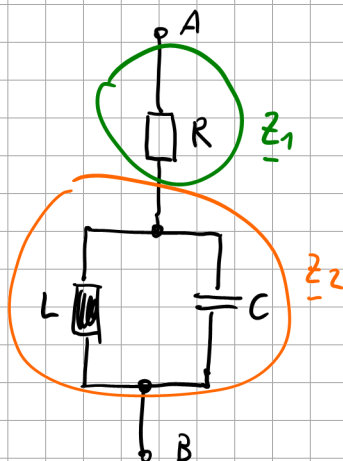

$$\underline{Z}_{AB} = R + (\underline{Z}_L \parallel \underline{Z}_C)$$

$$\underline{Z}_{AB} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2$$

$$\underline{Z}_{AB} = R + \frac{\underline{Z}_L \cdot \underline{Z}_C}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_C}$$

$$= R + \frac{j\omega L \cdot \frac{1}{j\omega C}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$= R + \frac{j\omega L \cdot \frac{1}{j\omega C}}{\frac{j\omega L \cdot j\omega C}{j\omega C} + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$= R + \frac{\frac{j\omega L}{j\omega C}}{j^2 \omega^2 LC + 1}$$

$$= R + j \frac{\omega L}{1 - \omega^2 LC}$$

$$= 10 \Omega + j \frac{2\pi \cdot 50 \cdot \frac{1}{3} \cdot 3 \text{ mH}}{1 - (2\pi \cdot 50 \cdot \frac{1}{3})^2 \cdot 3 \text{ mH} \cdot 200 \mu\text{F}}$$

$$\underline{Z}_{AB} = 10 \Omega + j 1,002 \Omega$$


$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = -j \frac{1}{\omega C}$$

$$\underline{Z}_L = j\omega L \quad \quad \quad L_{\text{Ersatz}}$$

$$j 1,002 \Omega = j\omega \underset{\uparrow}{L_{\text{Ersatz}}}$$

$$1,002 \Omega = \omega L_{\text{Ersatz}}$$
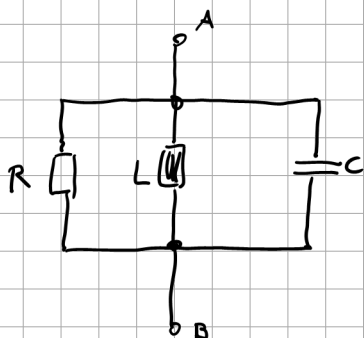
$$\Rightarrow L_{\text{Ersatz}} = \frac{1,002 \Omega}{2\pi \cdot 50 \cdot \frac{1}{3}} = 3,189 \underbrace{\frac{\frac{\text{Vs}}{\text{A}}}{\text{H}}}_{\text{H}} \cdot 10^{-3}$$



$$\underline{Z}_{AB} = \frac{1}{\underline{Y}_{AB}}$$

$$\underline{Y}_{AB} = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C$$

$$= \frac{1}{R} + j \left(\frac{-1}{\omega L} + \omega C \right)$$

$$\begin{aligned}
 \underline{Y}_{AB} &= \frac{1}{10\Omega} + j \left(\frac{-1}{2\pi 50 \frac{1}{3} \cdot 3\text{mH}} + 2\pi 50 \frac{1}{3} \cdot 200\mu\text{F} \right) \\
 &= 0,1 \frac{1}{\Omega} + j \left(-1,061 \frac{1}{\Omega} + 0,063 \frac{1}{\Omega} \right) \\
 &= 0,1 \cdot \frac{1}{\Omega} - j 0,998 \frac{1}{\Omega} \\
 &= (0,1 - j 0,998) \frac{1}{\Omega}
 \end{aligned}$$

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{1}{\underline{Y}_{AB}} = \frac{1}{(0,1 - j 0,998) \frac{1}{\Omega}}$$

$$= \frac{1}{0,1 - j 0,998} \Omega$$

$$= \frac{1}{0,1 - j 0,998} \underbrace{\frac{0,1 + j 0,998}{0,1 + j 0,998}}_{\text{konjugiert komplex erweitern}} \Omega$$

$$= \frac{0,1 + j 0,998}{(0,1)^2 + (0,998)^2} \Omega$$

$$= \frac{0,1}{1,006} \Omega + j \frac{0,998}{1,006} \Omega$$

$$= 0,1 \Omega + j 0,998 \Omega$$

Reihenschaltung aus L und C



$$\underline{Z}_{AB} = \underline{Z}_L + \underline{Z}_C$$

$$= j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$$

$$\left| \frac{1}{j} = -j \right.$$

$$= j \left(\underbrace{\omega L - \frac{1}{\omega C}}_{\stackrel{!}{=} 0} \right)$$

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$$

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$


Thomson'sche
Schwingungsgleichung

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Resonanzfrequenz

$$\omega = 2\pi f$$


$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

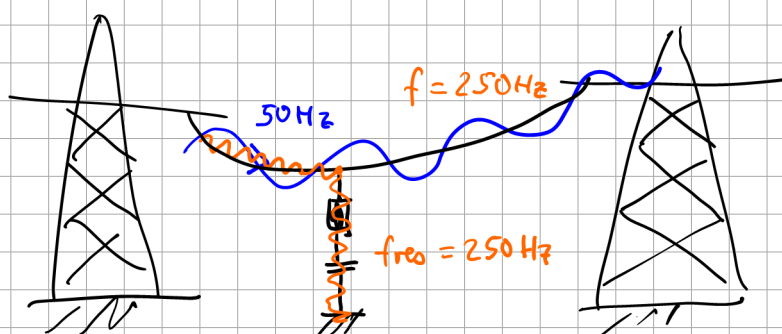

Bei Resonanzfrequenz verhält sich die L-C-Reihenschaltung wie ein Kurzschluss

Serienresonanz $\Rightarrow$ Kurzschluss

Parallelschwingkreis:

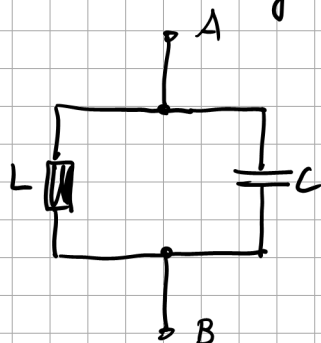

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{1}{\underline{Y}_{AB}}$$

$$\underline{Y}_{AB} = \underline{Y}_L + \underline{Y}_C$$

$$= \frac{1}{j\omega L} + j\omega C$$

$$= j\left(-\frac{1}{\omega L} + \omega C\right)$$

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{1}{j\left(-\frac{1}{\omega L} + \omega C\right)}$$

$$= j \frac{1}{\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)} = j \frac{1}{\frac{\omega^2 LC - 1}{\omega L}}$$

$$= j \frac{\omega L}{\omega^2 LC - 1}$$


falls $\omega = \omega_{\text{res}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

$$\Rightarrow \underline{Z}_{AB} = j \frac{\frac{1}{\sqrt{LC}} \cdot L}{\frac{1}{LC} \cdot LC - 1} = j \frac{\sqrt{\frac{L}{C}}}{\text{"0"}} = j \infty$$

Der Parallelschwingkreis L-C verhält sich bei Resonanz wie eine Sperrung (Leerlauf)

Parallelschwingkreis $\Rightarrow$ Leerlauf

Übung:

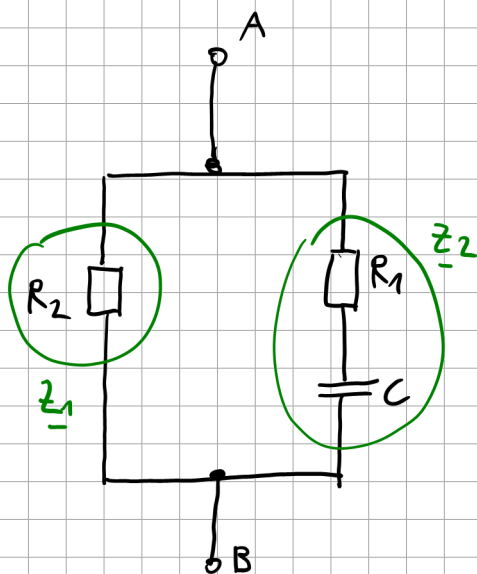

$$\underline{Z}_{AB} = \dots$$

$$\underline{Z}_2 = R_1 + \frac{1}{j\omega C} = \frac{j\omega C R_1 + 1}{j\omega C}$$

$$\underline{Z}_2 = R_2$$

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} = \frac{R_2 \cdot \frac{1 + j\omega C R_1}{j\omega C}}{R_2 + \frac{1 + j\omega C R_1}{j\omega C}}$$

$$= \frac{R_2 \cdot \frac{1 + j\omega C R_1}{j\omega C}}{\frac{j\omega C R_2 + 1 + j\omega C R_1}{j\omega C}}$$

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{R_2 \cdot (1 + j\omega C R_1)}{1 + j\omega C (R_1 + R_2)} \cdot \frac{1 - j\omega C (R_1 + R_2)}{1 - j\omega C (R_1 + R_2)}$$

$$= \frac{(R_2 + j\omega C R_1 R_2)(1 - j\omega C R_1 - j\omega C R_2)}{1^2 + (\omega C (R_1 + R_2))^2}$$

$$= \frac{R_2 + \cancel{j\omega C R_1 R_2} - \cancel{j\omega C R_1 R_2} + \omega^2 C^2 R_1^2 R_2 - j\omega C R_2^2 + \omega^2 C^2 R_1 R_2^2}{N}$$

$$= \frac{R_2 + \omega^2 C^2 R_1 R_2 (R_1 + R_2) - j\omega C R_2^2}{N}$$

$$= R_2 \left(\frac{1 + \omega^2 C^2 R_1 (R_1 + R_2)}{1 + (\omega C (R_1 + R_2))^2} - j \frac{\omega C R_2}{1 + (\omega C (R_1 + R_2))^2} \right)$$

