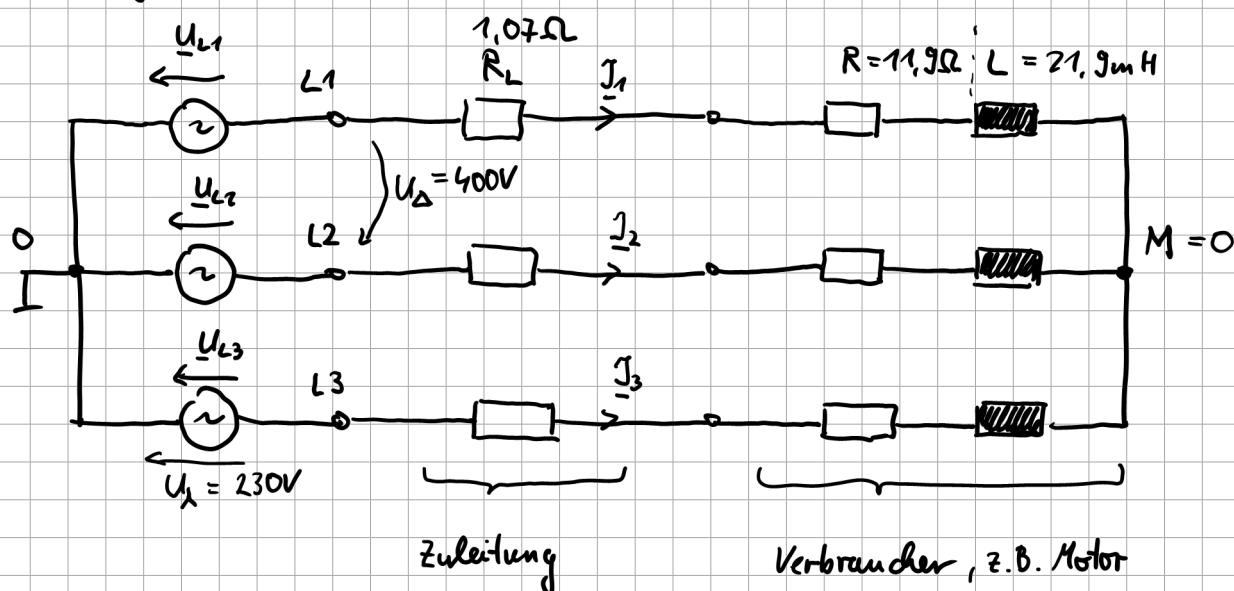



Übungsaufgabe sym Drehs



$$\cos \varphi = 0,866$$



a) Infos vom Verbraucher: bei $U_{\Delta} = 400V$ ist $P = 10kW$

$$\cos \varphi = 0,866, (f = 50Hz)$$

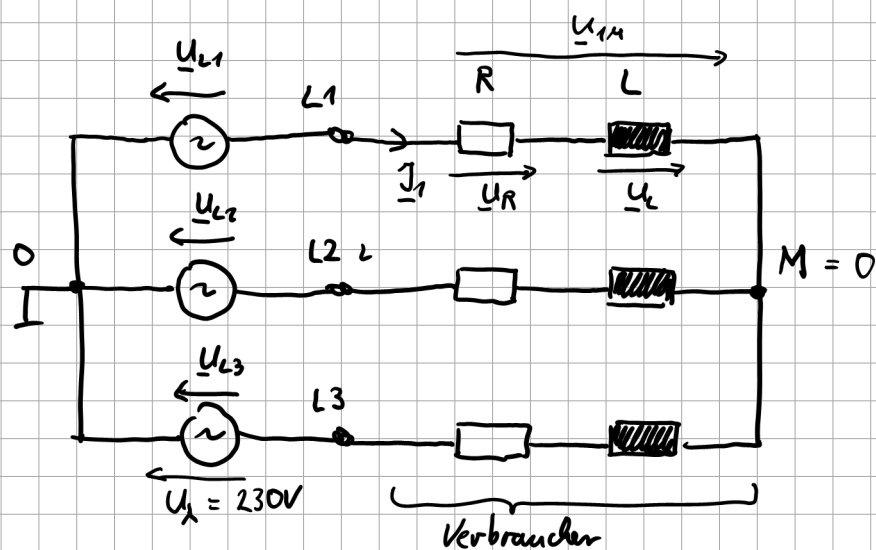

$$P = 10kW, \cos \varphi = 0,866 \text{ induktiv}$$
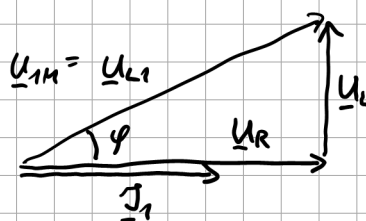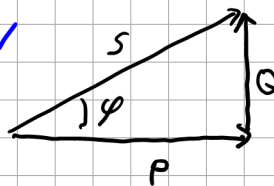
$$\begin{aligned} P &= 3 \cdot U_L \cdot I_L \cdot \cos \varphi = 10kW \\ Q &= 3 \cdot U_L \cdot I_L \cdot \sin \varphi \\ S &= 3 \cdot U_L \cdot I_L \end{aligned}$$



$$\underline{U}_{1M} = R \cdot \underline{I}_1 + j\omega L \cdot \underline{I}_1$$

Wirkleistung nur am ohmschen Widerstand

$$P_R = U_R \cdot I_R = U_R \cdot I_1 = R \cdot I_1 \cdot I_1 = R \cdot I_1^2 = \frac{P_{\text{ges}}}{3} = 3,33 \text{ kW}$$

$$U_R = U_{1M} \cdot \cos \varphi = 230 \text{ V} \cdot 0,866 = 199,2 \text{ V}$$

$$U_L = U_{1M} \cdot \sin \varphi = 230 \text{ V} \cdot \sin 30^\circ = 115 \text{ V}$$

$$\varphi = \arccos 0,866 = 30^\circ$$

$$P_R = \frac{U_R^2}{R} \Rightarrow R = \frac{U_R^2}{P} = \frac{(199,2 \text{ V})^2}{3,33 \text{ kW}} = 11,9 \Omega$$


$$I_R = I_1 = \frac{U_R}{R} = \frac{199,2 \text{ V}}{11,9 \Omega} = 16,7 \text{ A}$$

$$U_L = \omega L \cdot I_1$$

$$\Rightarrow L = \frac{U_L}{\omega \cdot I_1} = \frac{115 \text{ V}}{2\pi \cdot 50 \frac{1}{s} \cdot 16,7 \text{ A}} = 21,9 \text{ mH}$$

b)

R_L
 (Leitung)
 
 $l = 600 \text{ m}, A = 10 \text{ mm}^2, \rho_{\text{Cu}} = 0,01785 \frac{\Omega \text{ mm}^2}{\text{m}}$

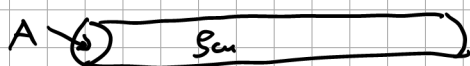
 ρ_{Cu}
 $l = 600 \text{ m}$


$$R_L = \frac{l}{A} \cdot \rho_{\text{Cu}}$$

$$= \frac{600 \text{ m}}{10 \text{ mm}^2} \cdot 0,01785 \frac{\Omega \text{ mm}^2}{\text{m}}$$

$$= 1,071 \Omega$$

c) einphasige Rechnung

$$|\underline{U}_{V10}| = 215,8V$$

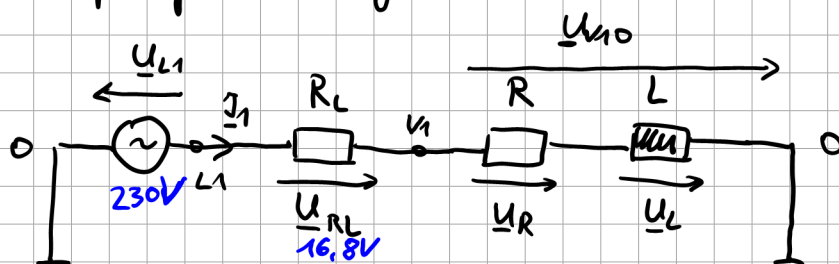

$$\underline{U}_{RL} + \underline{U}_R + \underline{U}_L = \underline{U}_{L1}$$

$$R_L \cdot \underline{I}_1 + R \cdot \underline{I}_1 + j\omega L \cdot \underline{I}_1 = \underline{U}_{L1}$$

$$(R_L + R) \underline{I}_1 + j\omega L \cdot \underline{I}_1 = \underline{U}_{L1}$$

$$((R_L + R) + j\omega L) \underline{I}_1 = \underline{U}_{L1}$$

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_{L1}}{R_L + R + j\omega L}$$

$$\underline{I}_1 = \frac{U_{L1}}{\sqrt{(R_L + R)^2 + (\omega L)^2}}$$

$$= \frac{230V}{\sqrt{(11,9 + 1,07)^2 \Omega^2 + (2\pi 50 \frac{1}{s} \cdot 21,9mH)^2}}$$

$$= 15,7A$$

$$\underline{U}_{RL} = R_L \cdot \underline{I}_1$$


$$U_{RL} = R_L \cdot I_1 = 1,07\Omega \cdot 15,7A = 16,8V$$

$$\underline{U}_{V10} = (R + j\omega L) \underline{I}_1$$

$$U_{V10} = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} \cdot I_1$$

$$= \sqrt{(11,9\Omega)^2 + (2\pi 50 \frac{1}{s} \cdot 21,9mH)^2} \cdot 15,7A$$

$$= 215,8V$$

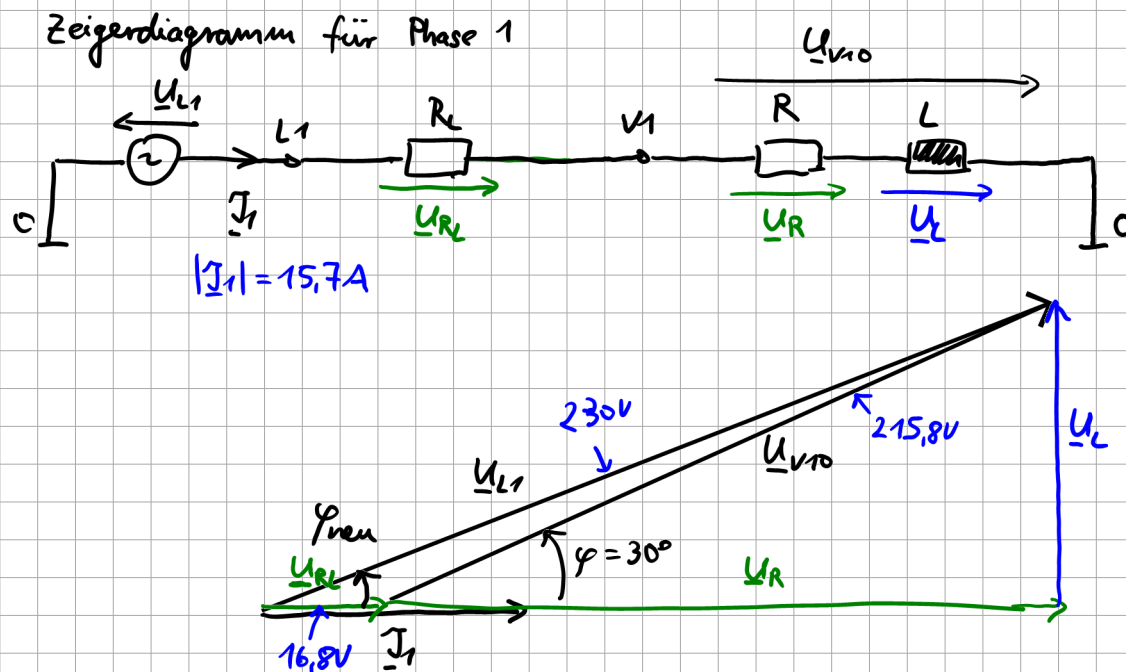

d) Leitungsverluste

$$P_{R_L} = 3 \cdot U_{R_L} \cdot I_1 = 3 \cdot 16,8 \text{ V} \cdot 15,7 \text{ A} = 791 \text{ W}$$

Wirkleistung Last

$$P_R = 3 \cdot R \cdot I_1^2 = 3 \cdot 11,3 \Omega \cdot (15,7 \text{ A})^2 = 8800 \text{ W}$$

$$\frac{P_{R_L}}{P_R} = \frac{791 \text{ W}}{8800 \text{ W}} = 9\%$$

e) Verbraucherleistungen:

$$P_{\text{Verbraucher}} = P_R = 8,8 \text{ kW} \quad \Rightarrow \text{Differenz für Fall ohne Leitung } 1,2 \text{ kW}$$

$$\begin{aligned}
 S_{\text{Verbraucher}} &= U_{v10} \cdot I_1 \cdot 3 \\
 &= (215,8 \text{ V} \cdot 15,7 \text{ A}) \cdot 3 \\
 &= 10164 \text{ VA}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Q_{\text{Verbraucher}} &= \sqrt{(8,8 \text{ kW})^2 + (10,164 \text{ kVA})^2} \\
 &= 5,08 \text{ kvar}
 \end{aligned}$$



f) Netzleistungen:

$$\begin{aligned} S_{\text{Netz}} &= 3 \cdot U_{L1} \cdot I_1 \\ &= 3 \cdot 230\text{V} \cdot 15,7\text{A} \\ &= 10,83 \text{ kVA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_{\text{Netz}} &= P_{\text{Leitung}} + P_{\text{Verbraucher}} \\ &= 791\text{W} + 8800\text{W} \\ &= 9591\text{W} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{\text{Netz}} &= \sqrt{S_{\text{Netz}}^2 - P_{\text{Netz}}^2} \\ &= 5,08 \text{ kvar} \end{aligned}$$