

$$1) \quad \left. \begin{aligned} I_{D1} &= I_S \exp\left(\frac{V_{D1}}{n \cdot V_T}\right) = 0,5 \text{ mA} \\ I_{D2} &= I_S \exp\left(\frac{V_{D2}}{n \cdot V_T}\right) = 50 \text{ mA} \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} \frac{I_{D2}}{I_{D1}} &= \exp\left(\frac{V_{D2} - V_{D1}}{n \cdot V_T}\right) \\ \Delta V_D &= V_{D2} - V_{D1} = n \cdot V_T \cdot \ln\left(\frac{I_{D2}}{I_{D1}}\right) \\ &= 1 \cdot 25,9 \text{ mV} \cdot \ln\left(\frac{50 \text{ mA}}{0,5 \text{ mA}}\right) = 119,3 \text{ mV} \end{aligned}$$

$$2) \quad \begin{aligned} &\text{Circuit diagram: A diode symbol with current } I_D \text{ flowing into the anode.} \\ &I_{D1} = 10 \text{ mA} \Rightarrow V_{D1} = 0,3 \text{ V} \\ &V_{D2} = 0,4 \text{ V} \Rightarrow I_{D2} = ? \quad I_S = ? \\ &\frac{I_{D2} = I_S \cdot e^{V_{D1}/V_T}}{I_{D1} = I_S \cdot e^{V_{D2}/V_T}} = \exp\left(\frac{V_{D1} - V_{D2}}{V_T}\right) \\ \Leftrightarrow \quad I_{D2} &= I_{D1} \cdot \exp\left(\frac{V_{D1} - V_{D2}}{V_T}\right) = 10 \text{ mA} \cdot \exp\left(\frac{0,4 \text{ V} - 0,3 \text{ V}}{25,9 \text{ mV}}\right) = 0,475 \text{ A} \\ I_S &= I_{D1} \cdot \exp\left(-\frac{V_{D1}}{V_T}\right) = 10 \text{ mA} \cdot \exp\left(-\frac{0,3 \text{ V}}{25,9 \text{ mV}}\right) = 93,231 \text{ nA} \end{aligned}$$

$$3) \quad \begin{aligned} @ T = 25^\circ\text{C} \quad I_S &= 10^{-14} \text{ A} ; \quad I_S \text{ steigt um } 13\% \text{ per } ^\circ\text{C} \\ @ T = 125^\circ\text{C} \Rightarrow \Delta T &= 100^\circ\text{C} \quad I_S = I_S(T = 25^\circ\text{C}) \cdot (1 + 0,13)^{\Delta T} \\ &= 10^{-14} (1 + 0,13)^{100} = 2,032 \cdot 10^{-9} \text{ A} \end{aligned}$$

$$I_D = 1 \text{ mA} ; \quad V_D = n \cdot V_T \cdot \ln\left(\frac{I_D}{I_S}\right) = n \cdot \frac{k \cdot T}{q} \cdot \ln\left(\frac{I_D}{I_S}\right)$$

$$@ T = 25^\circ\text{C} = 298 \text{ K} \Rightarrow V_D = 1 \cdot \frac{1,38 \cdot 10^{-23} \text{ VA} \cdot \text{s/K} \cdot 298 \text{ K}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ A} \cdot \text{s}} \cdot \ln\left(\frac{1 \text{ mA}}{10^{-14}}\right) = 0,651 \text{ V}$$

$$@ T = 125^\circ\text{C} = 398 \text{ K} \Rightarrow V_D = 1 \cdot \frac{1,38 \cdot 10^{-23} \text{ VA} \cdot \text{s/K} \cdot 398 \text{ K}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ A} \cdot \text{s}} \cdot \ln\left(\frac{1 \text{ mA}}{2,032 \cdot 10^{-9}}\right) = 0,45 \text{ V}$$

3) Berechne I_D & V_D mit Hilfe der iterativen Methode mit Genauigkeitsgrenzen $\epsilon_V = 1\text{mV}$ & $\epsilon_I = 1\mu\text{A}$

$$I_S = 10^{-14}\text{A} \quad \& \quad n = 1 \quad \& \quad V_T = 25.9\text{mV}$$

Linearer Teil

$$V_1 = I_D \cdot R_1 + V_D \Rightarrow I_D = \frac{V_1 - V_D}{R_1}$$

nicht linearer Teil:


$$I_D = I_S \cdot \exp\left(\frac{V_D}{n \cdot V_T}\right)$$

$$V_D = n \cdot V_T \cdot \ln\left(\frac{I_D}{I_S}\right)$$

2 Gleichungen für Iterationen

$$I_D(n) = \frac{V_1 - V_D(n)}{R_1}$$
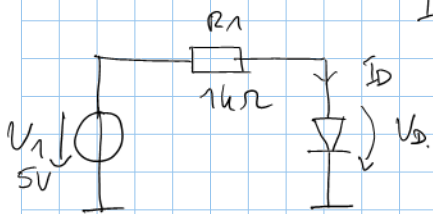
$$\& \quad V_D(n+1) = n \cdot V_T \cdot \ln\left(\frac{I_D(n)}{I_S}\right)$$



• Start value $V_D(0) = 0\text{V}$

$$I_D(0) = \frac{V_1 - V_D(0)}{R_1} = \frac{5\text{V} - 0\text{V}}{1\text{k}\Omega} = 5\text{mA}$$

$$\bullet \quad V_D(1) = n \cdot V_T \cdot \ln\left(\frac{I_D(0)}{I_S}\right) = 1 \cdot 25.9\text{mV} \cdot \ln\left(\frac{5\text{mA}}{10^{-14}\text{A}}\right) = 0.69769\text{V}$$

$$I_D(1) = \frac{5\text{V} - 0.69769\text{V}}{1\text{k}\Omega} = 4.3023\text{mA}$$

Überprüfe Abbruchkriterium:

$$|V_D(1) - V_D(0)| < \epsilon_V = 1\text{mV}$$

$$|0.69769\text{V} - 0| = 0.69769 > 1\text{mV}$$

$$|I_D(1) - I_D(0)| < \epsilon_I = 1\mu\text{A}$$

$$|4.3023\text{mA} - 5\text{mA}| = 697.69\mu\text{A} > 1\mu\text{A}$$

$$\bullet \quad V_D(2) = 1 \cdot 25.9\text{mV} \cdot \ln\left(\frac{4.3023\text{mA}}{10^{-14}\text{A}}\right) = 0.693798\text{V}$$

$$I_D(2) = \frac{5\text{V} - 0.693798\text{V}}{1\text{k}\Omega} = 4.3062\text{mA}$$

$$|0.693798\text{V} - 0.69769\text{V}| = 3.9\text{mV} > 1\text{mV}$$

$$|4.3062\text{mA} - 4.3023\text{mA}| = 3.9\mu\text{A} > 1\mu\text{A}$$

$$\bullet \quad V_D(3) = 1 \cdot 25.9\text{mV} \cdot \ln\left(\frac{4.3062\text{mA}}{10^{-14}\text{A}}\right) = 0.69382\text{V}$$


$$I_D(3) = \frac{5\text{V} - 0.69382\text{V}}{1\text{k}\Omega} = 4.30618\text{mA}$$

$$|0.69382\text{V} - 0.693798\text{V}| = 23.4\mu\text{V} < 1\text{mV}$$


$$|4.30618\text{mA} - 4.3062\text{mA}| = 23.42\text{nA} < 1\mu\text{A}$$

Beide Kriterien sind erfüllt $\rightarrow$ Berechnung ist fertig.

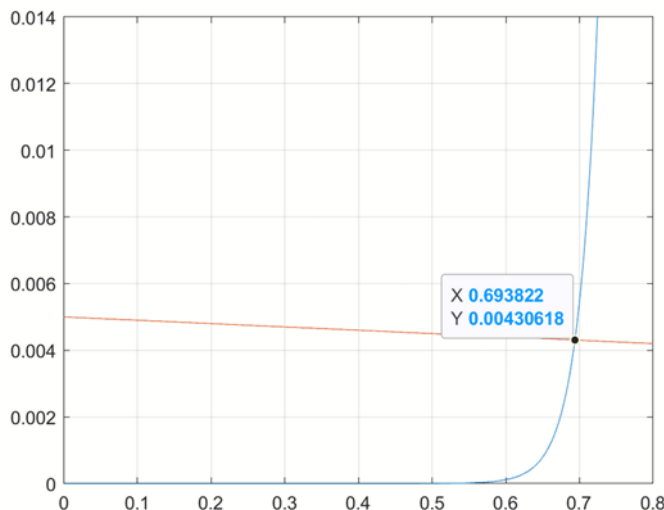$\Rightarrow$ Lösung: $V_D = 0.69382\text{V}$ & $I_D = 4.30618\text{mA}$



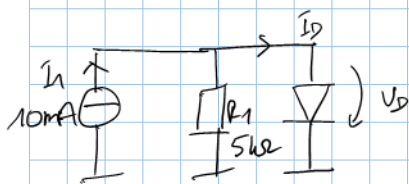4) Berechne I_D & V_D mit Hilfe iterativer Methode mit Genauigkeitschranken $\epsilon_V = 100 \mu V$ and $\epsilon_I = 100 nA$



$$I_S = 10^{-14} A \quad \& \quad n = 1 \quad \Delta \quad V_T = 25,9 mV$$

Linearer Teil

$$I_1 = \frac{V_D}{R_1} + I_D \Rightarrow I_D = I_1 - \frac{V_D}{R_1}$$

Nicht linearer Teil:

$$I_D = I_S \exp\left(\frac{V_D}{n \cdot V_T}\right) \Rightarrow V_D = n \cdot V_T \cdot \ln\left(\frac{I_D}{I_S}\right)$$

2 Gleichungen für die iterative Methode

$$I_D(n) = I_1 - \frac{V_D(n)}{R_1}$$

$$V_D(n+1) = n \cdot V_T \cdot \ln\left(\frac{I_D(n)}{I_S}\right)$$

• start value $V_D = 0 V$

$$I_D(0) = I_1 - \frac{V_D(0)}{R_1} = 10 mA - \frac{0 V}{5 k\Omega} = 10 mA$$

$$V_D(1) = n \cdot V_T \cdot \ln\left(\frac{I_D(0)}{I_S}\right) = 1 \cdot 25,9 mV \cdot \ln\left(\frac{10 mA}{10^{-14}}\right) = 715,643 mV$$

$$I_D(1) = I_1 - \frac{V_D(1)}{R_1} = 10 mA - \frac{715,643 mV}{5 k\Omega} = 9,85687 mA$$

check the termination criteria

$$|V_D(1) - V_D(0)| < \epsilon_V = 100 \mu V$$

$$|I_D(1) - I_D(0)| < \epsilon_I = 100 nA$$

$$|715,643 mV - 0| = 715,643 mV > 100 \mu V$$

$$|9,85687 mA - 10 mA| = 143,13 \mu A > 100 nA$$

$$V_D(2) = 1 \cdot 25,9 mV \cdot \ln\left(\frac{9,85687 mA}{10^{-14}}\right) = 715,27 mV$$

$$I_D(2) = 10 mA - \frac{715,27 mV}{5 k\Omega} = 9,85694 mA$$

$$|715,27 mV - 715,643 mV| = 373,381 \mu V > 100 \mu V, \quad |9,85694 mA - 9,85687 mA| = 74,676 nA < 100 nA$$


$$V_D(3) = 1 \cdot 25,9 mV \cdot \ln\left(\frac{9,85694 mA}{10^{-14}}\right) = 715,2703 mV$$







$$I_D(3) = 10 mA - \frac{715,2703 mV}{5 k\Omega} = 9,85695 mA$$

$$|715,2703 mV - 715,27 mV| < 100 \mu V \quad \& \quad |9,85695 mA - 9,85694 mA| < 100 nA$$


Termination criterion are fulfilled $\Rightarrow$ calculation completed

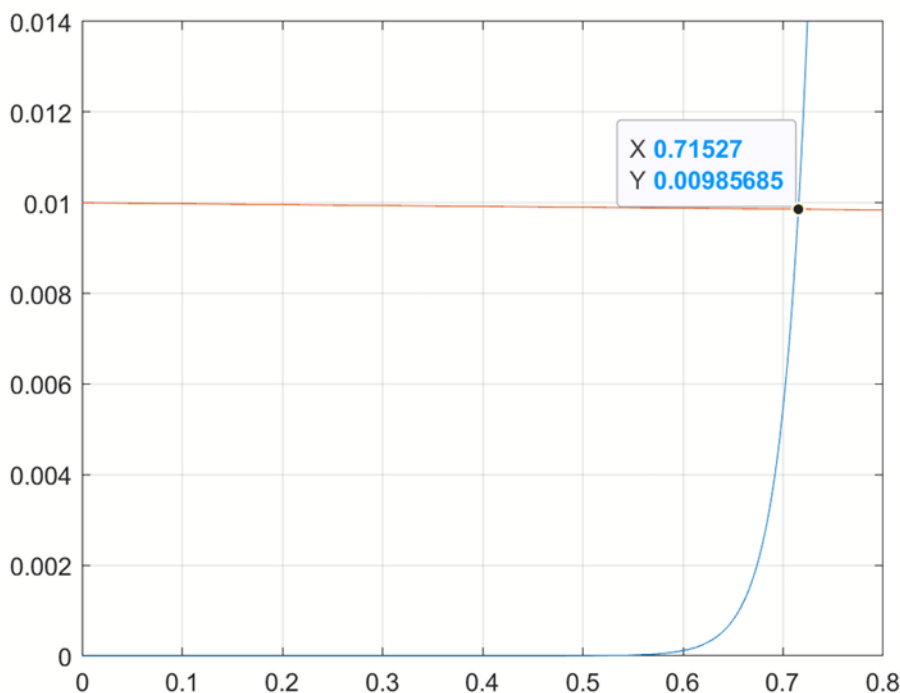Solution: $V_D = 715,2703 mV$ and $I_D = 9,85695 mA$




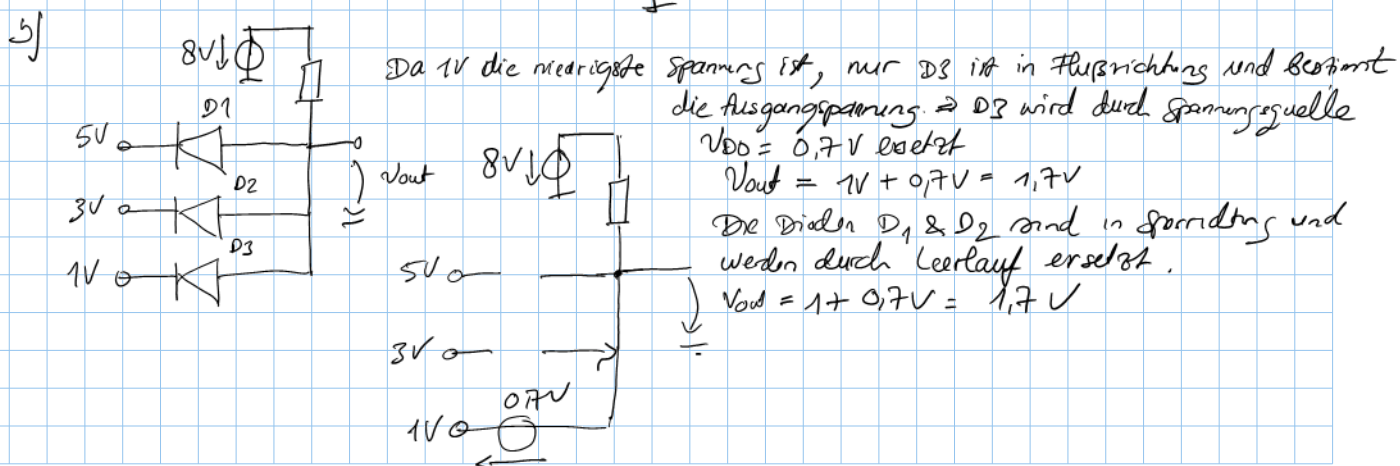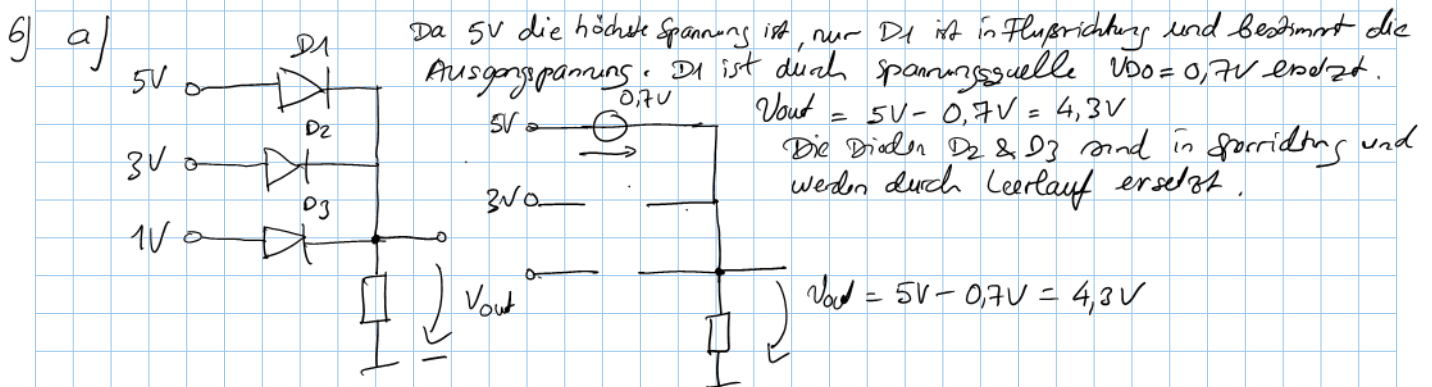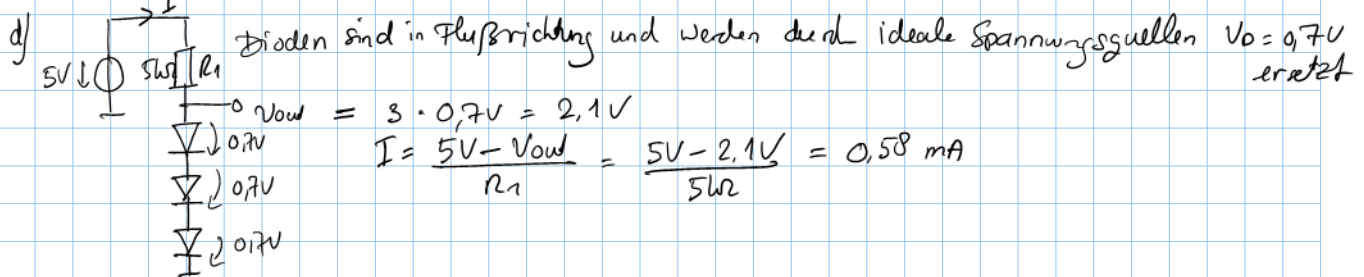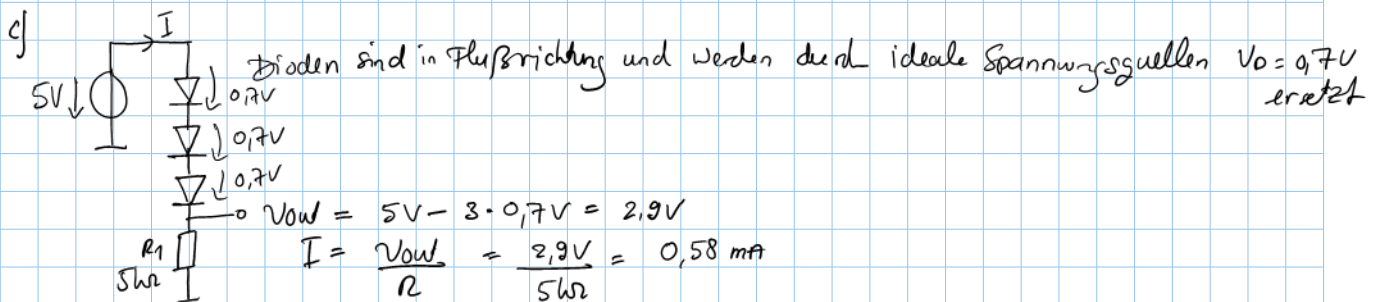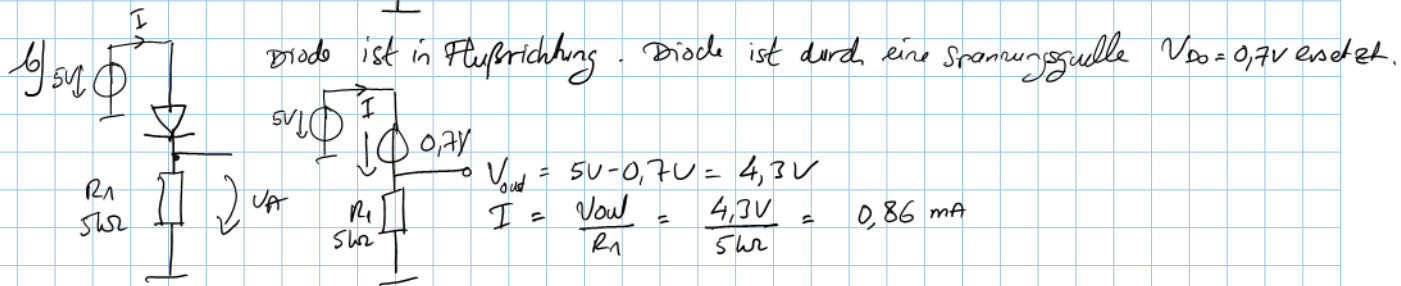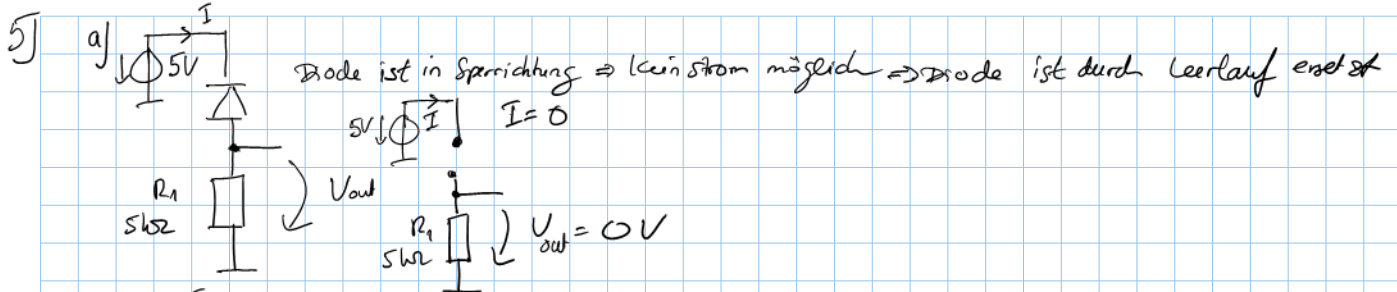

7f

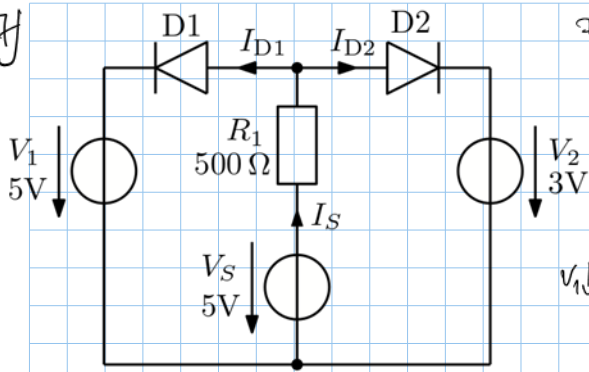

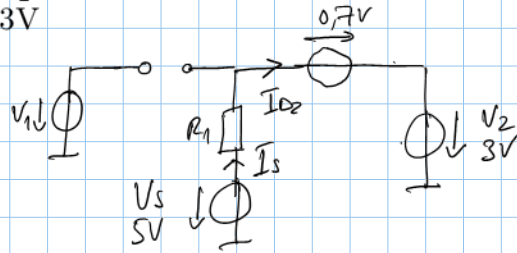Der Spannung abfall über D_1 kann nie größer sein als $0V$
 Deshalb ist D_1 in Sperrrichtung $\Rightarrow I_{D1} = 0$
 Nur D_2 ist in Flussrichtung und kann durch Spannungsquelle
 $V_{D0} = 0,7V$ ersetzt werden $\Rightarrow I_S = I_{D1} + I_{D2} = I_{D2}$



Die Maschengleichung: $V_S = R_1 \cdot I_{D2} + 0,7V + V_2$

$$I_{D2} = \frac{5V - 0,7V - 3V}{500\Omega} = 2,6mA$$